

4.2 主存储器

- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 (**RAM**)
- 四、只读存储器 (**ROM**)
- 五、存储器与 **CPU** 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施


4.2 主存储器——概述

- 1. 主存的基本组成
- 2. 主存与CPU之间的联系
- 3. 主存中存储单元地址的分配
- 4. 主存的技术指标


4.2 主存储器

一、概述

1. 主存的基本组成

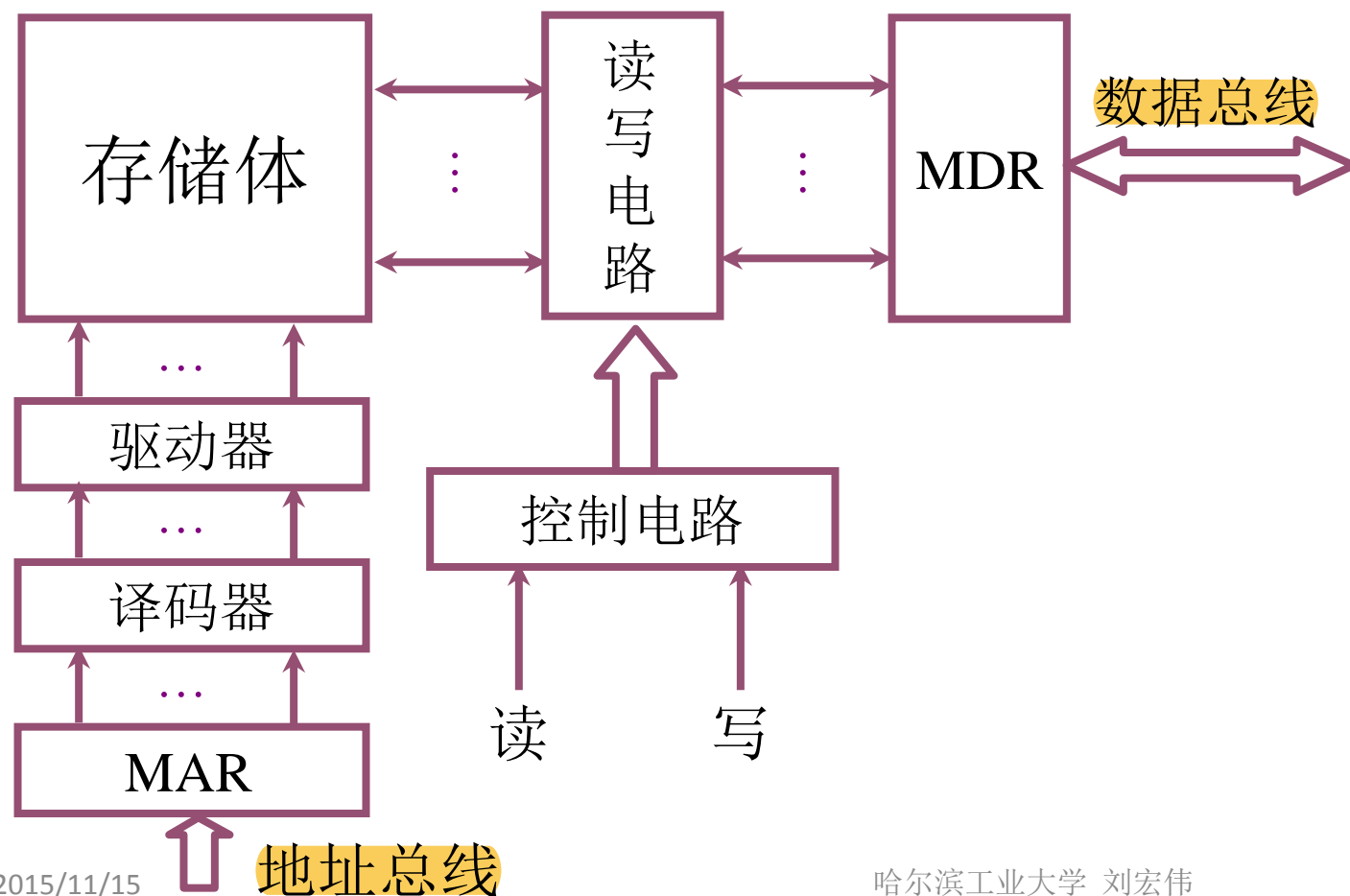

2. 主存和 CPU 的联系


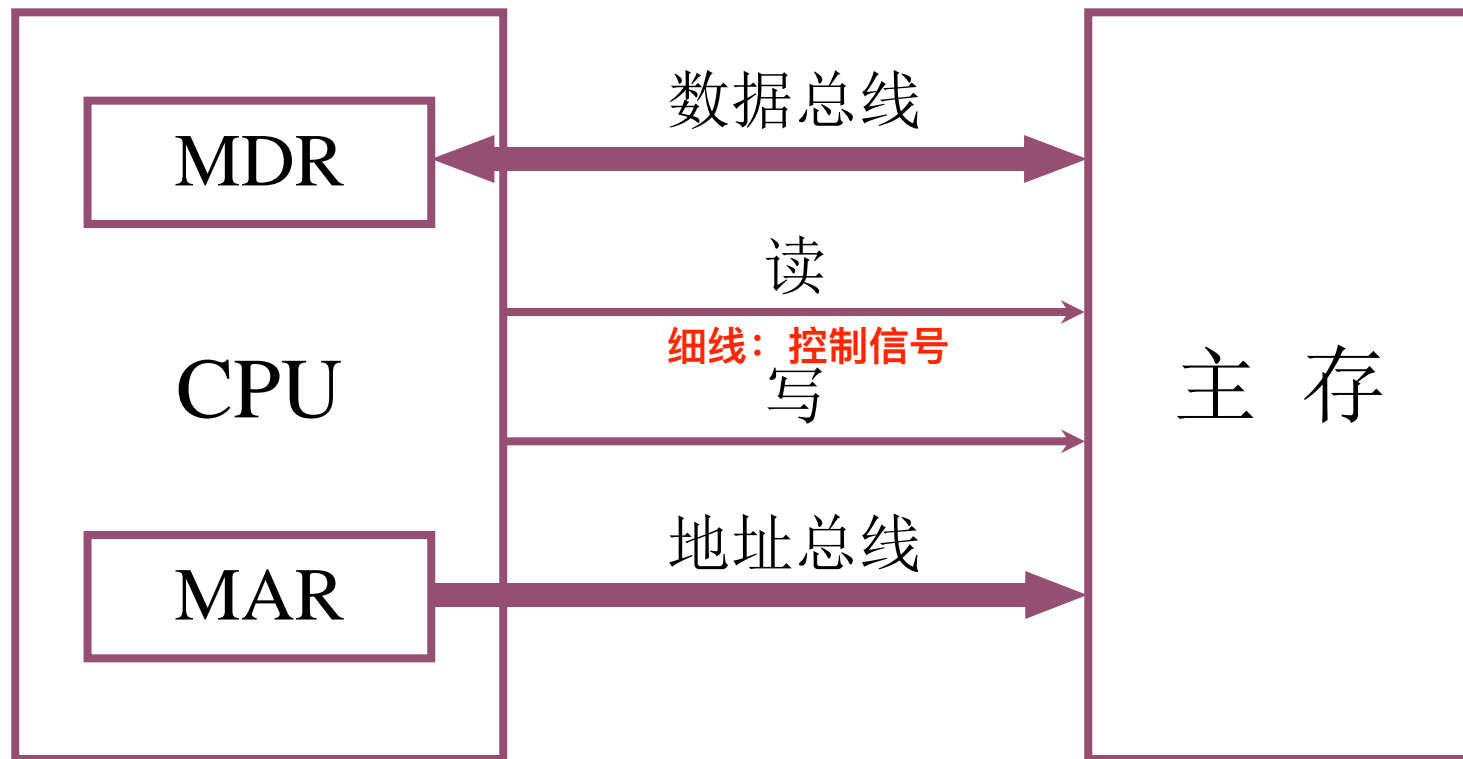


3. 主存中存储单元地址的分配

12345678H 这个数据如何在主存储器中进行存储?

高位字节 地址为字地址

低位字节 地址为字地址

  

数据的大端、大尾方式 作为字地址

小端、小尾方式

大小端序在CSAPP中讲过

设地址线 24 根 按 字节 寻址 $2^{24} = 16 \text{ MB}$ 地址线根数: 就是MAR位数

若字长为 16 位 按 字 寻址 8 MW 16位2进制数, 是2个字节; W是word“字”的意思

若字长为 32 位 按 字 寻址 4 MW

4. 主存的技术指标

4.2

(1) 存储容量 主存 存放二进制代码的总位数

bits

(2) 存储速度

• 存取时间 存储器的 访问时间

读出时间 写入时间

读出时间：从给出地址信号开始，直到存储器给出了稳定的数据输出的时间间隔

• 存取周期 连续两次独立的存储器操作 独立：数据之间相互独立

（读或写）所需的 最小间隔时间

读周期 写周期 存取周期比存取时间长

(3) 存储器的带宽 位/秒 存取周期 = “准备时间”（前摇），读/写，“恢复时间”（后摇）
单位时间内能向存储器写入多少位的数据

4.2 主存储器


- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 (RAM)
- 四、只读存储器 (ROM)
- 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

4.2 主存储器——半导体芯片简介

- 1. 半导体存储芯片的基本结构
- 2. 半导体存储芯片的译码驱动方式
 - ✓线选法
 - ✓重合法

二、半导体存储芯片简介

1. 半导体存储芯片的基本结构

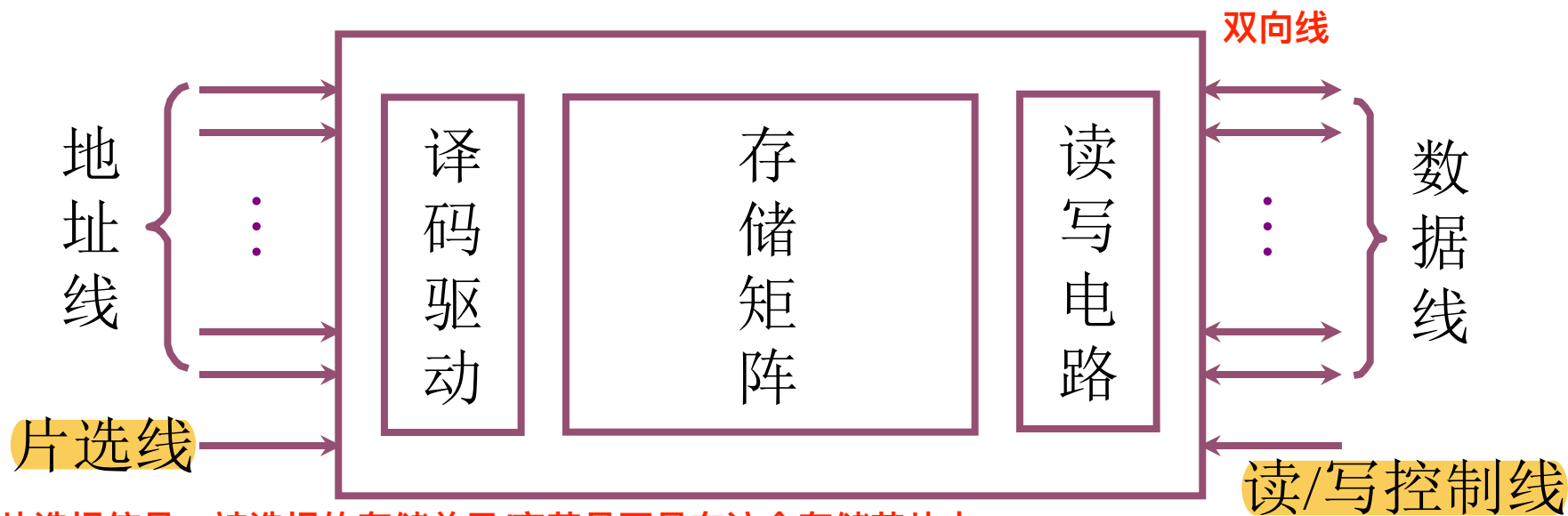


芯片选择信号：被选择的存储单元/字节是不是在这个存储芯片中

地址线（单向）	数据线（双向）	芯片容量
10	4	1K×4位
14	1	16K×1位
13	8	8K×8位

二、半导体存储芯片简介

4.2

1. 半导体存储芯片的基本结构

 

片选线 \overline{CS} \overline{CE} 使能

读/写控制线 \overline{WE} (低电平写 高电平读)

\overline{OE} (允许读) \overline{WE} (允许写)


存储芯片片选线的作用

地址线 * 数据线位数

用 $16\text{K} \times 1$ 位的存储芯片组成 $64\text{K} \times 8$ 位的存储器

32片

 8片 $16\text{K} \times 1$ 位 8片 $16\text{K} \times 1$ 位 8片 $16\text{K} \times 1$ 位 8片 $16\text{K} \times 1$ 位




当地址为 65 535 时，此 8 片的片选有效

64K-1，在最后一组

2. 半导体存储芯片的译码驱动方式 4.2


(1) 线选法 以16*8位存储器为例

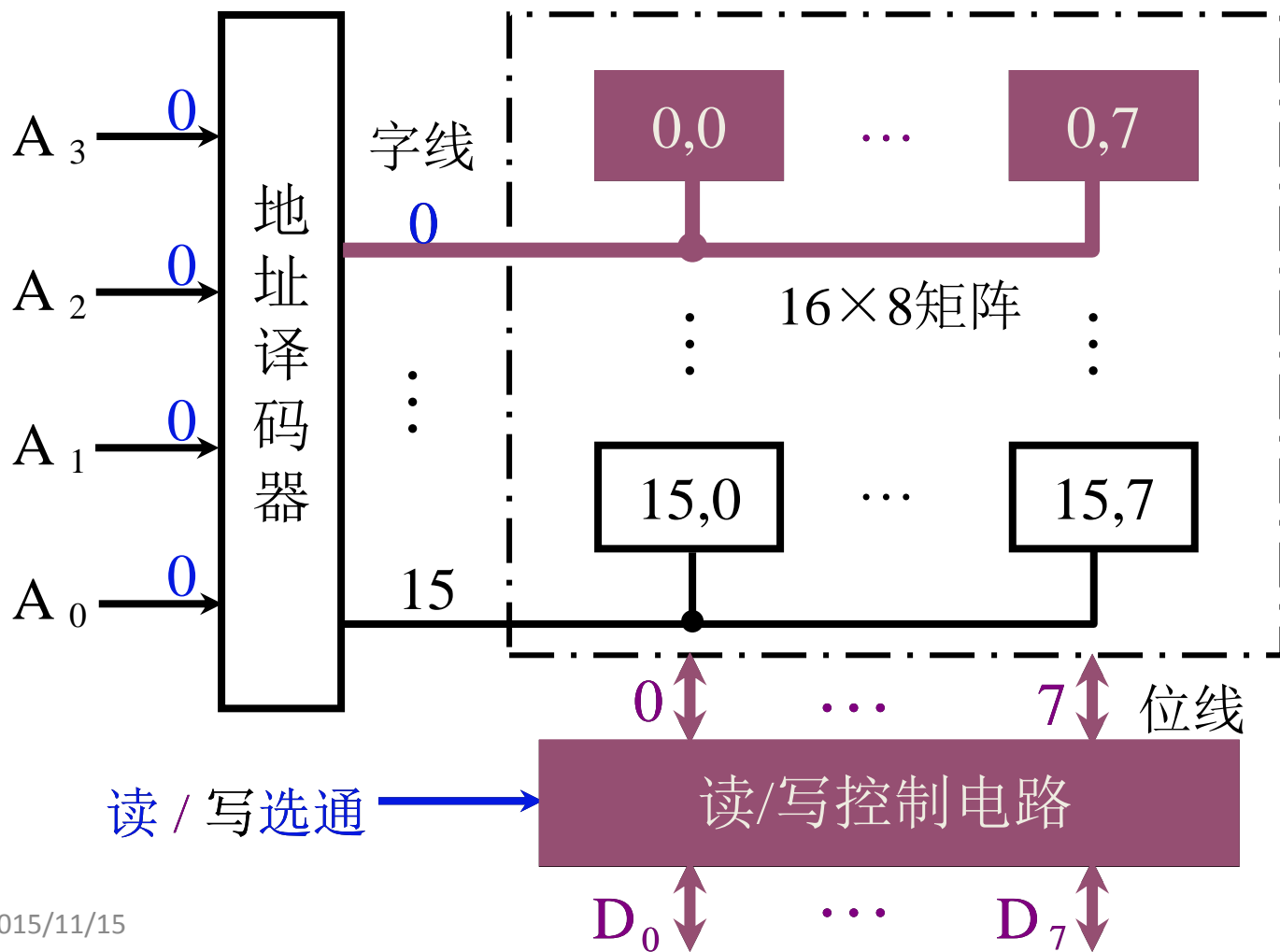

需要的线的数量极多 (1M) ;
对容量大的芯片不合适

(2) 重合法

4.2

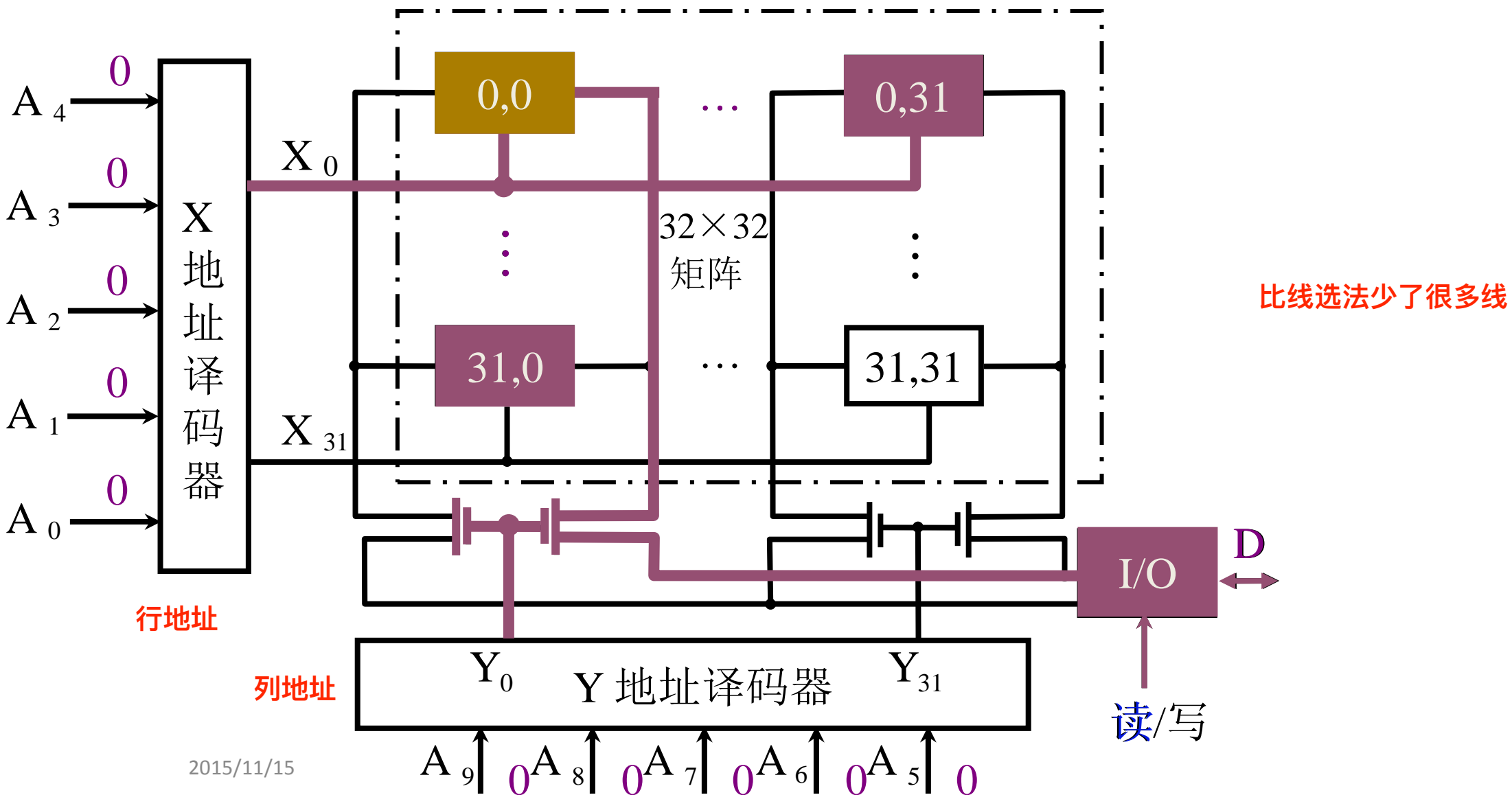

4.2 主存储器

- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 (**RAM**) 内存就是这种
- 四、只读存储器 (**ROM**)
- 五、存储器与 **CPU** 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

4.2 主存储器——随机存取存储器

- 1. 静态 RAM (SRAM)

- ✓保存0和1的原理是什么？
- ✓基本单元电路的构成是什么？
- ✓对单元电路如何读出和写入？
- ✓典型芯片的结构是很么样子的？ 对单元电路该如何组合
- ✓静态RAM芯片的如何进行读出和写入操作？

- 2. 动态 RAM (DRAM)

- 3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较


三、随机存取存储器 (RAM)

4.2

1. 静态 RAM (SRAM)

(1) 静态 RAM 基本电路

利用触发器保存0和1状态

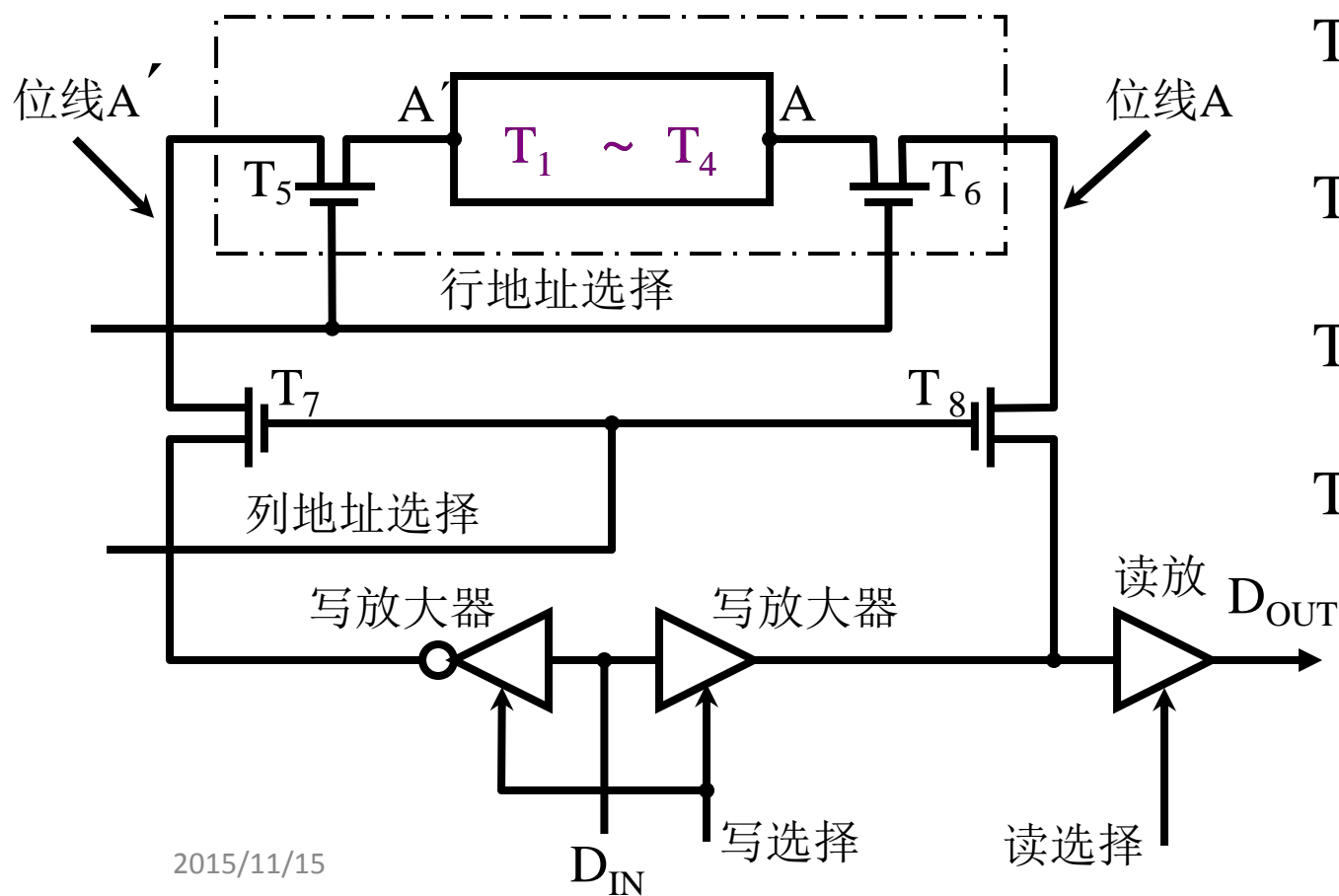

$T_1 \sim T_4$ 触发器 双稳态 存储0/1

T_5 、 T_6 行开关

选择单元

T_7 、 T_8 列开关


T_7 、 T_8 一列共用

A 触发器原端

A' 触发器非端


① 静态 RAM 基本电路的 读 操作

4.2

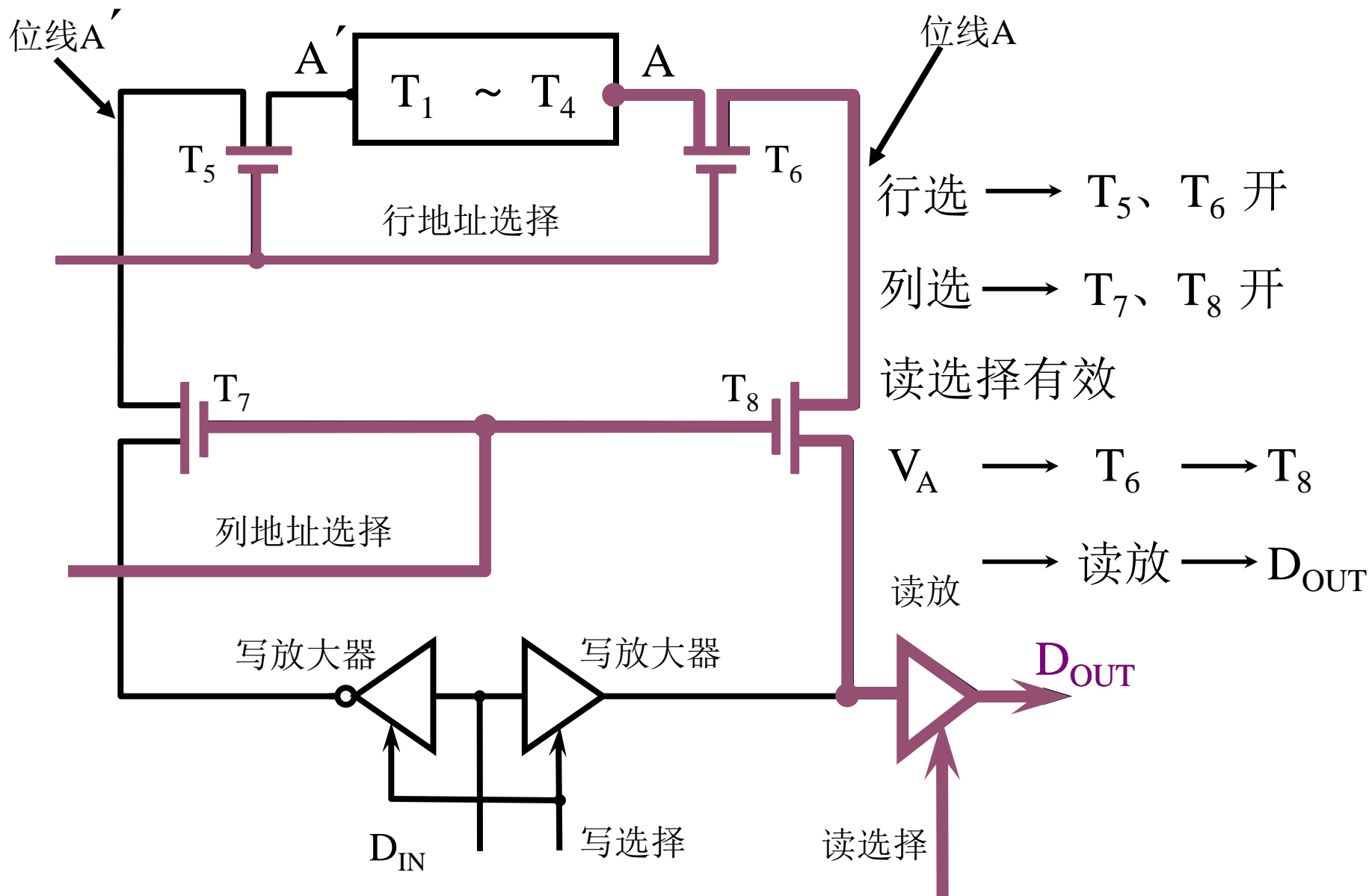

② 静态 RAM 基本电路的 写 操作


4.2

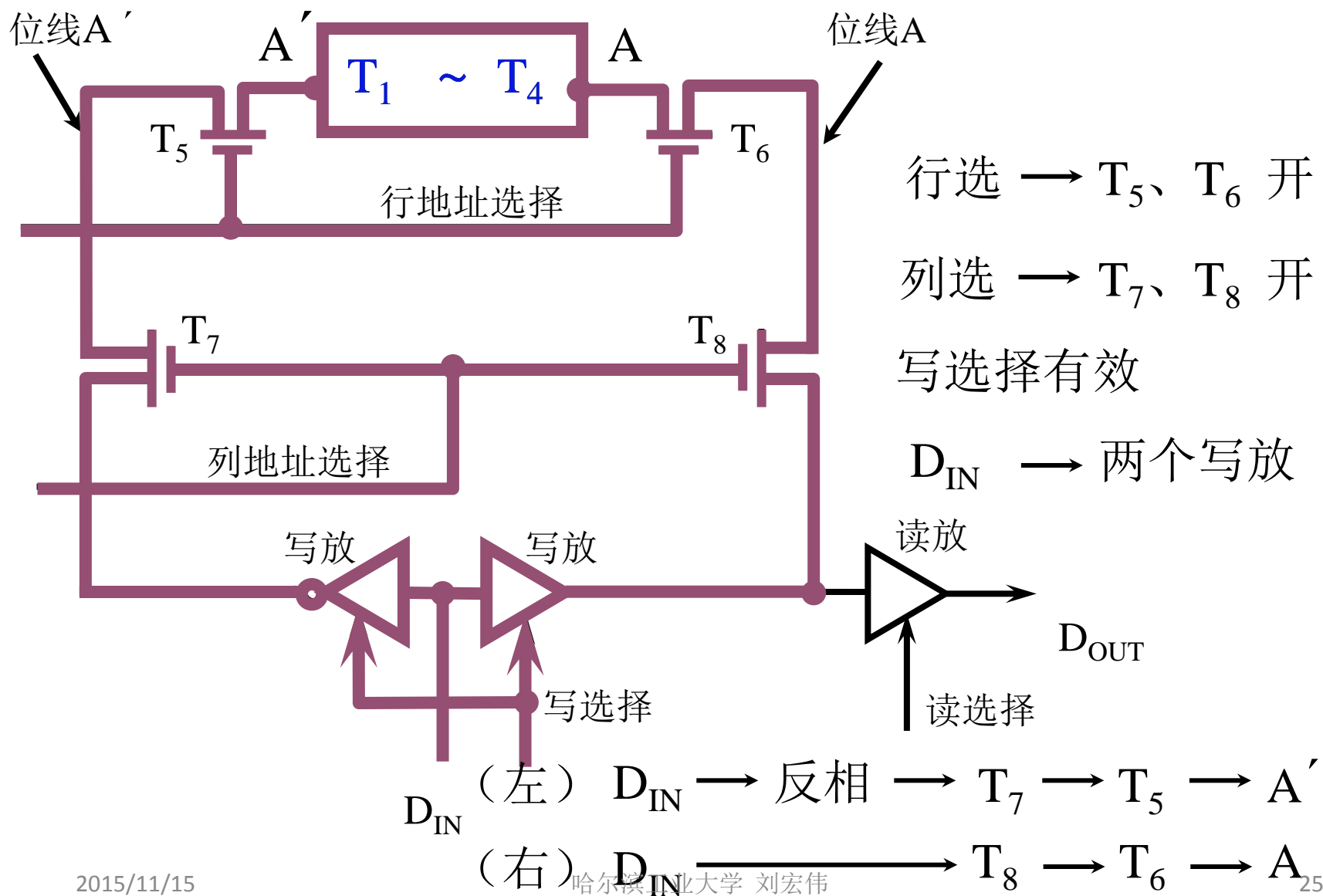


4.2

(2) 静态 RAM 芯片举例


① Intel 2114 外特性

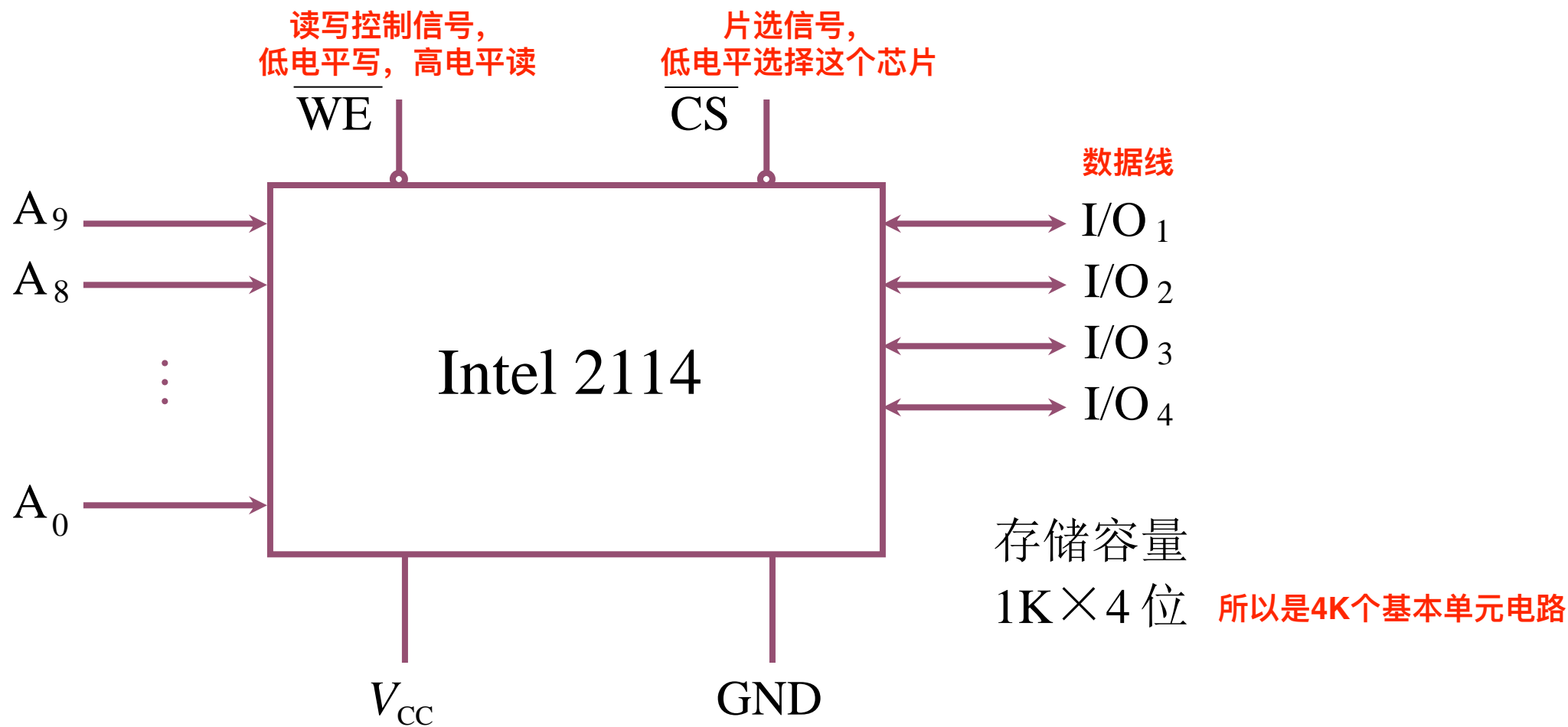

曾经讲到过的重合法，怎么实现选一次四列？

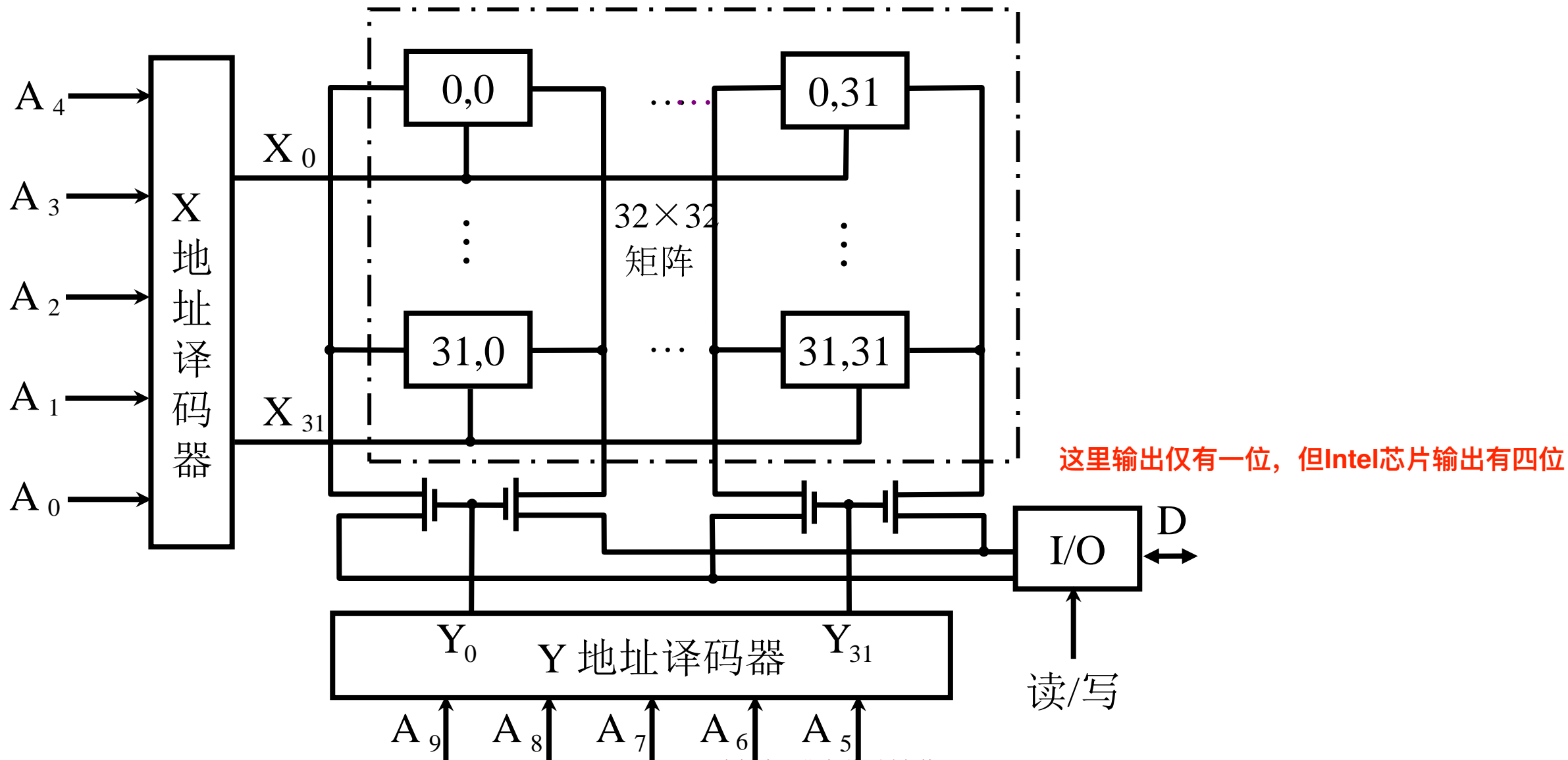


② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2

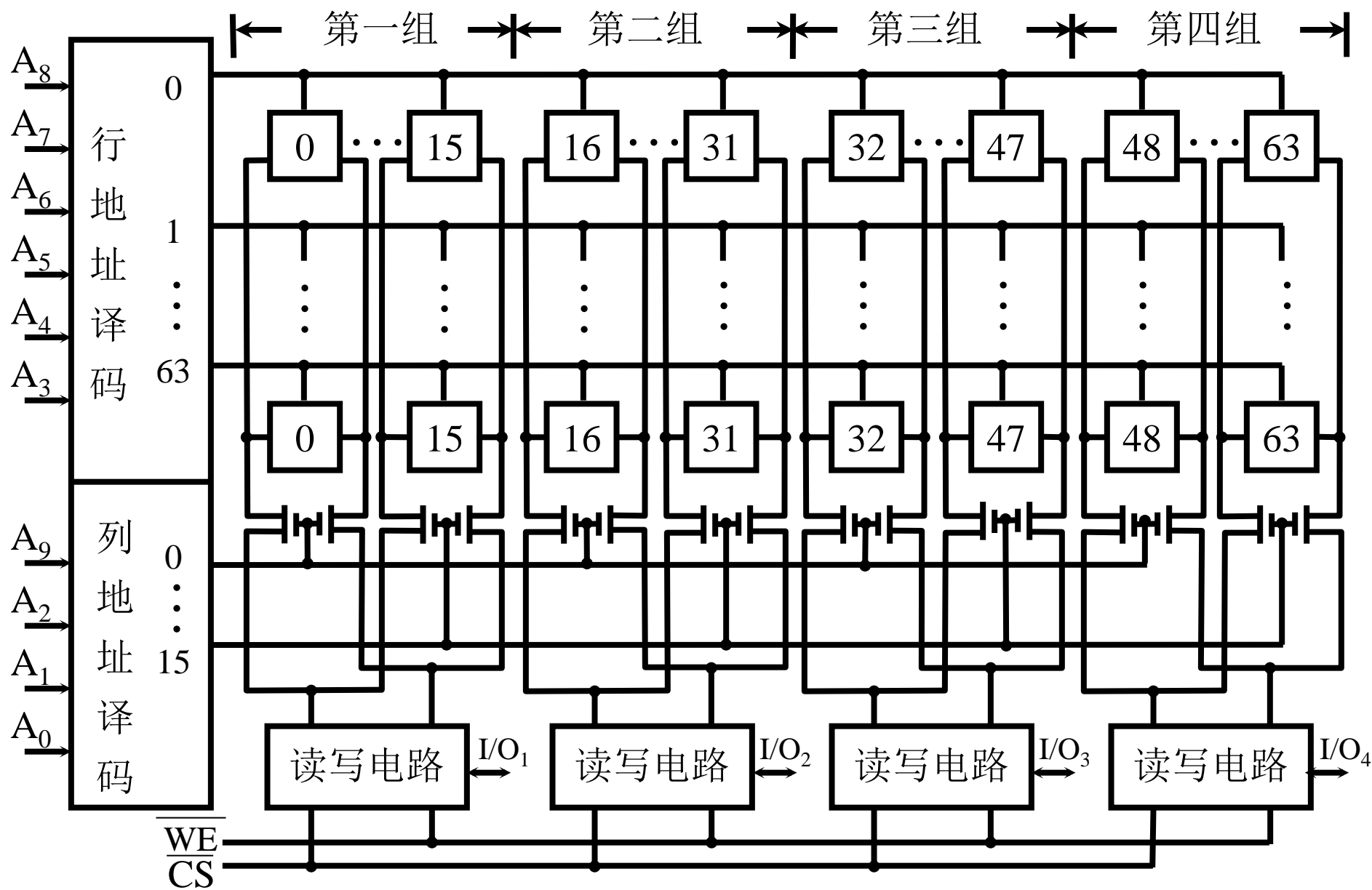


四组每组代表输入/输出的1位


② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2

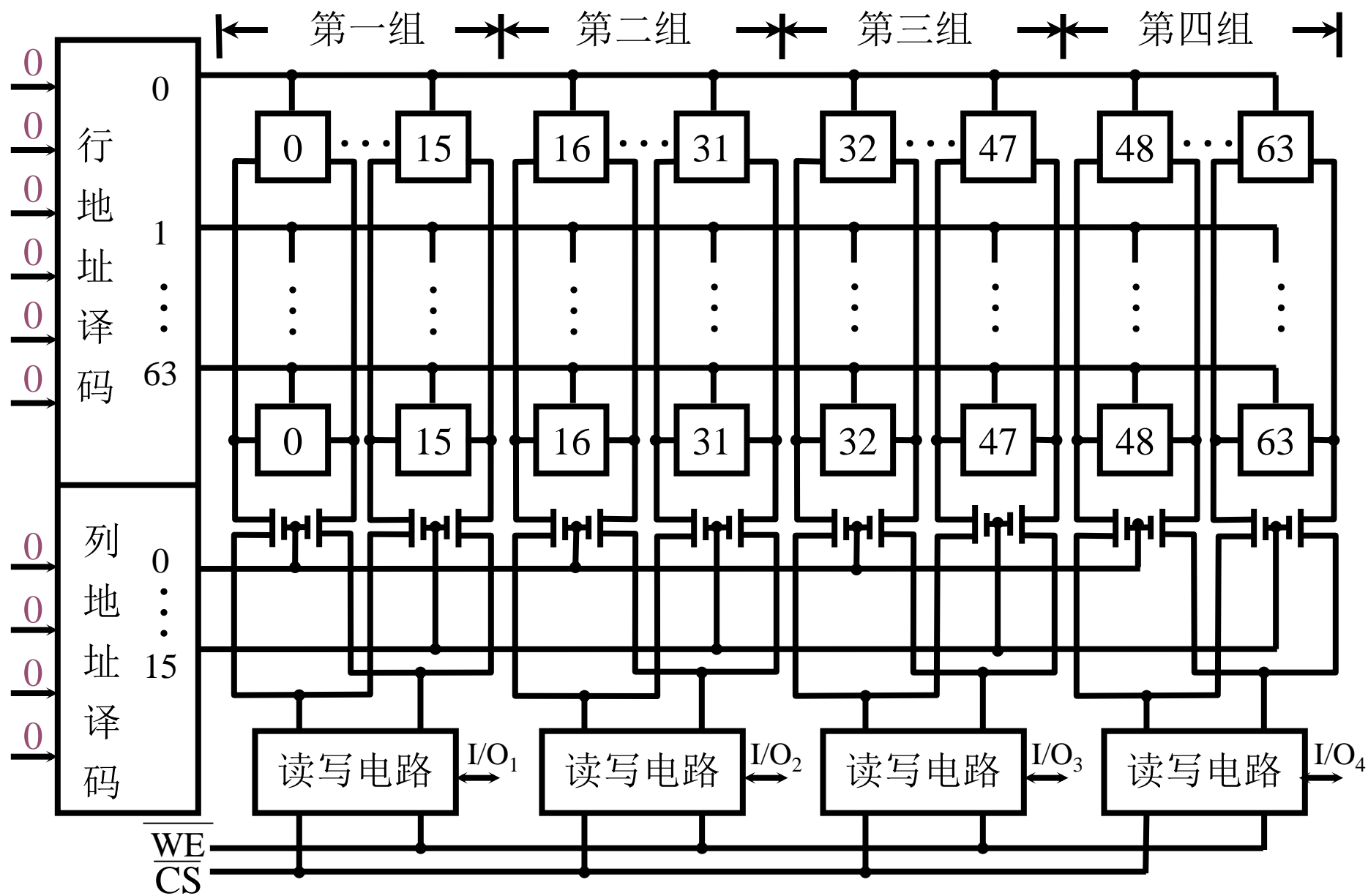


② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2

 


② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2

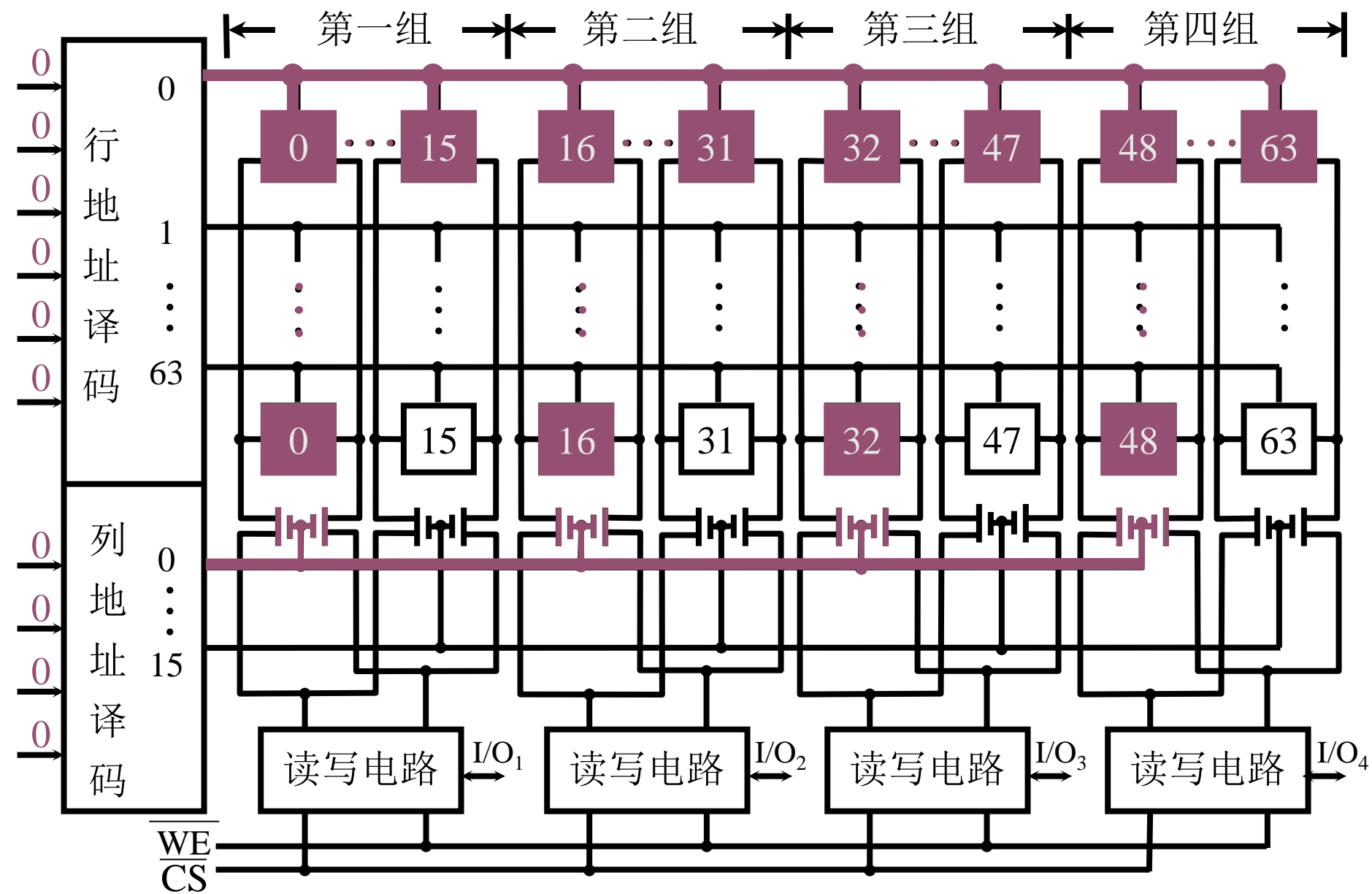


② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2

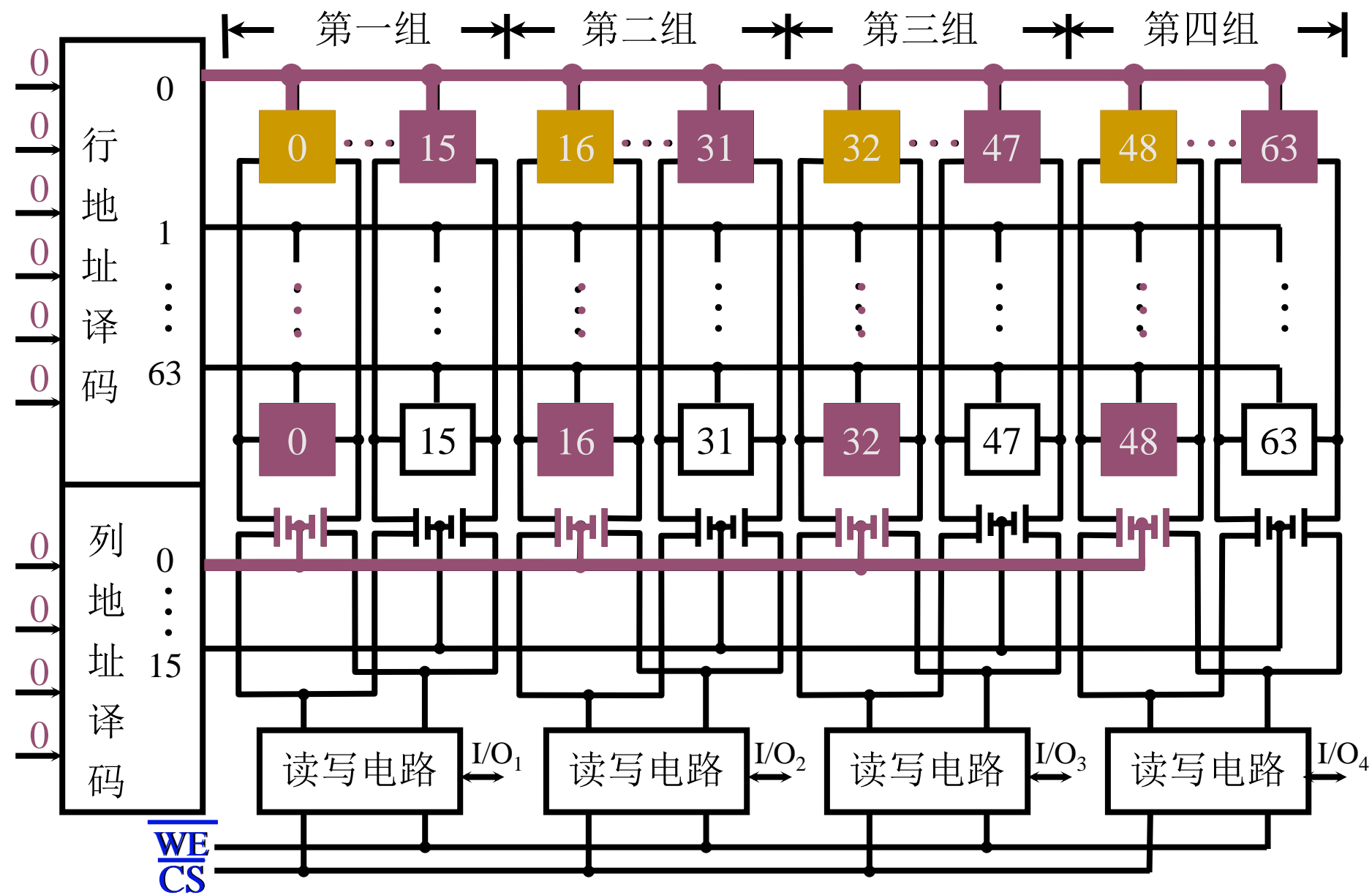


② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

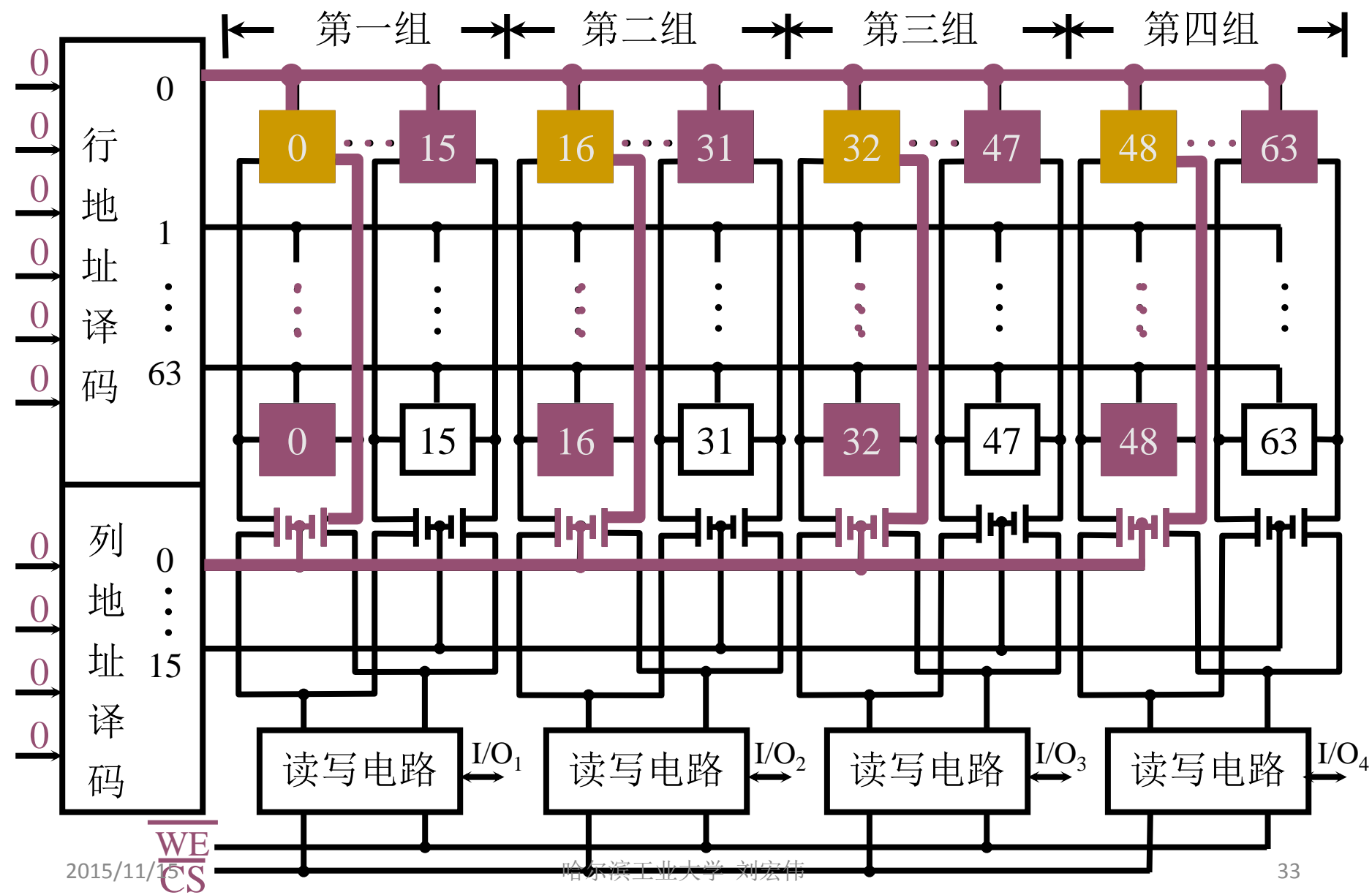


② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2

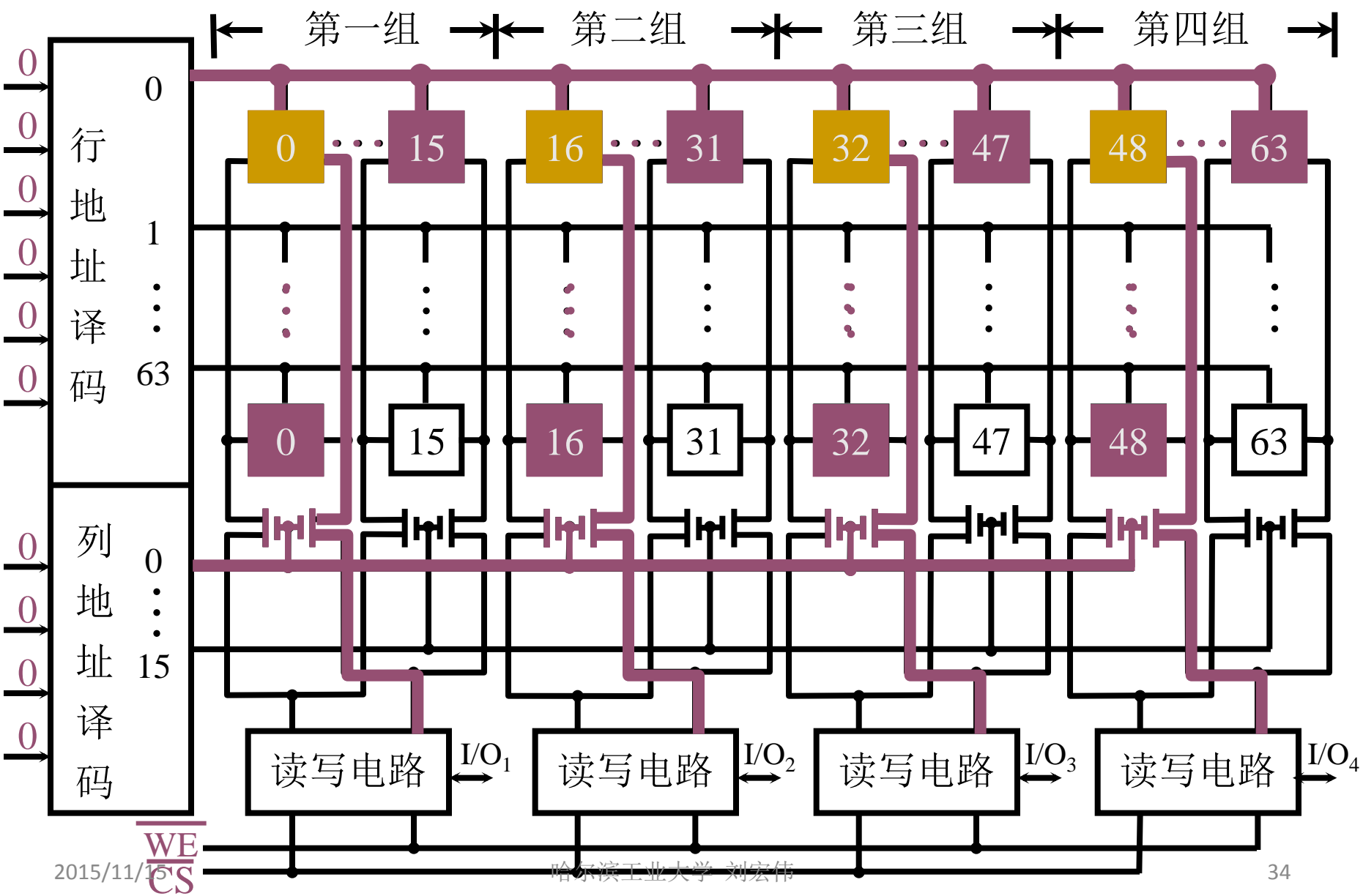


② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2

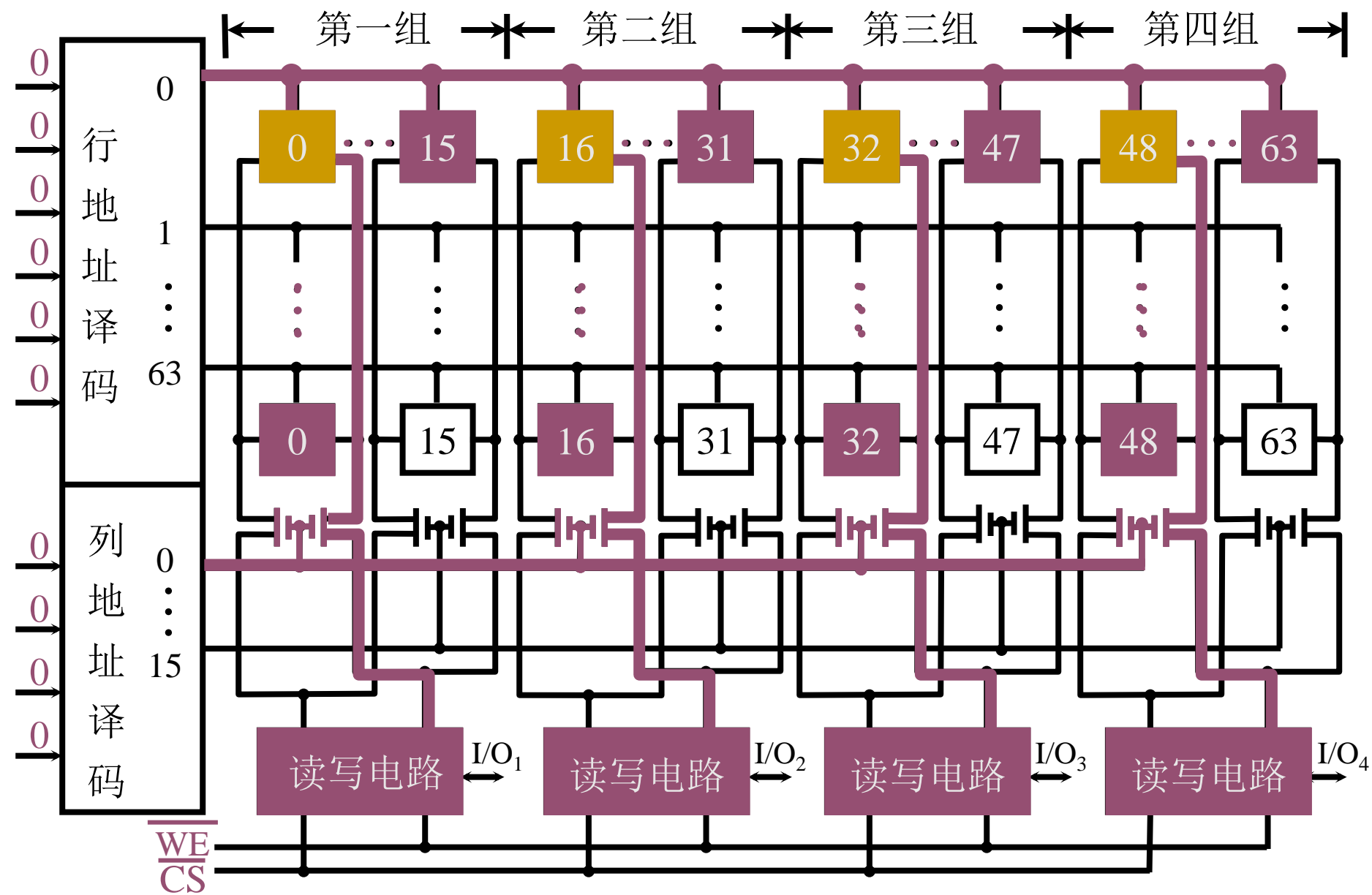


② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2

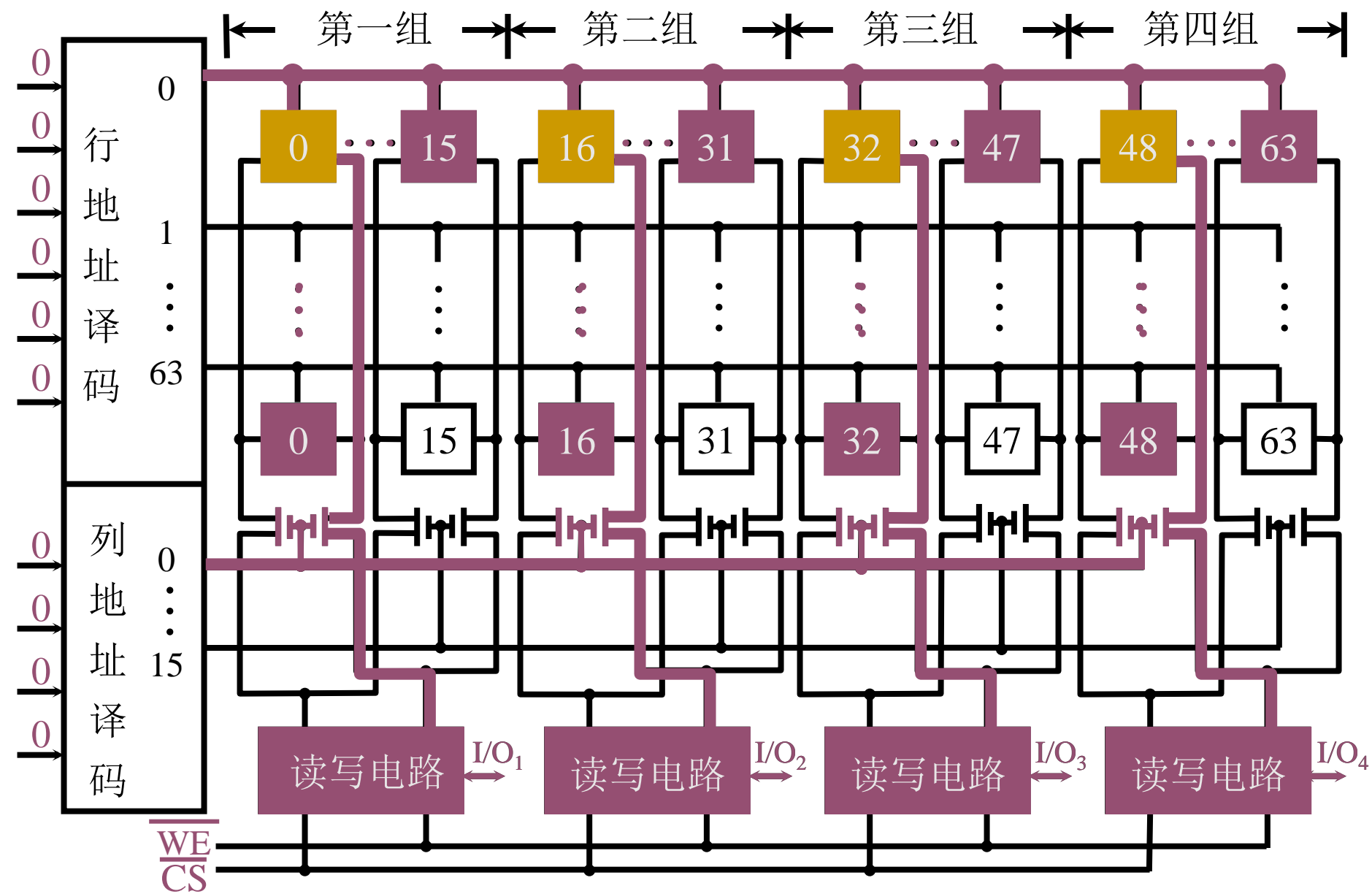


③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 写 4.2

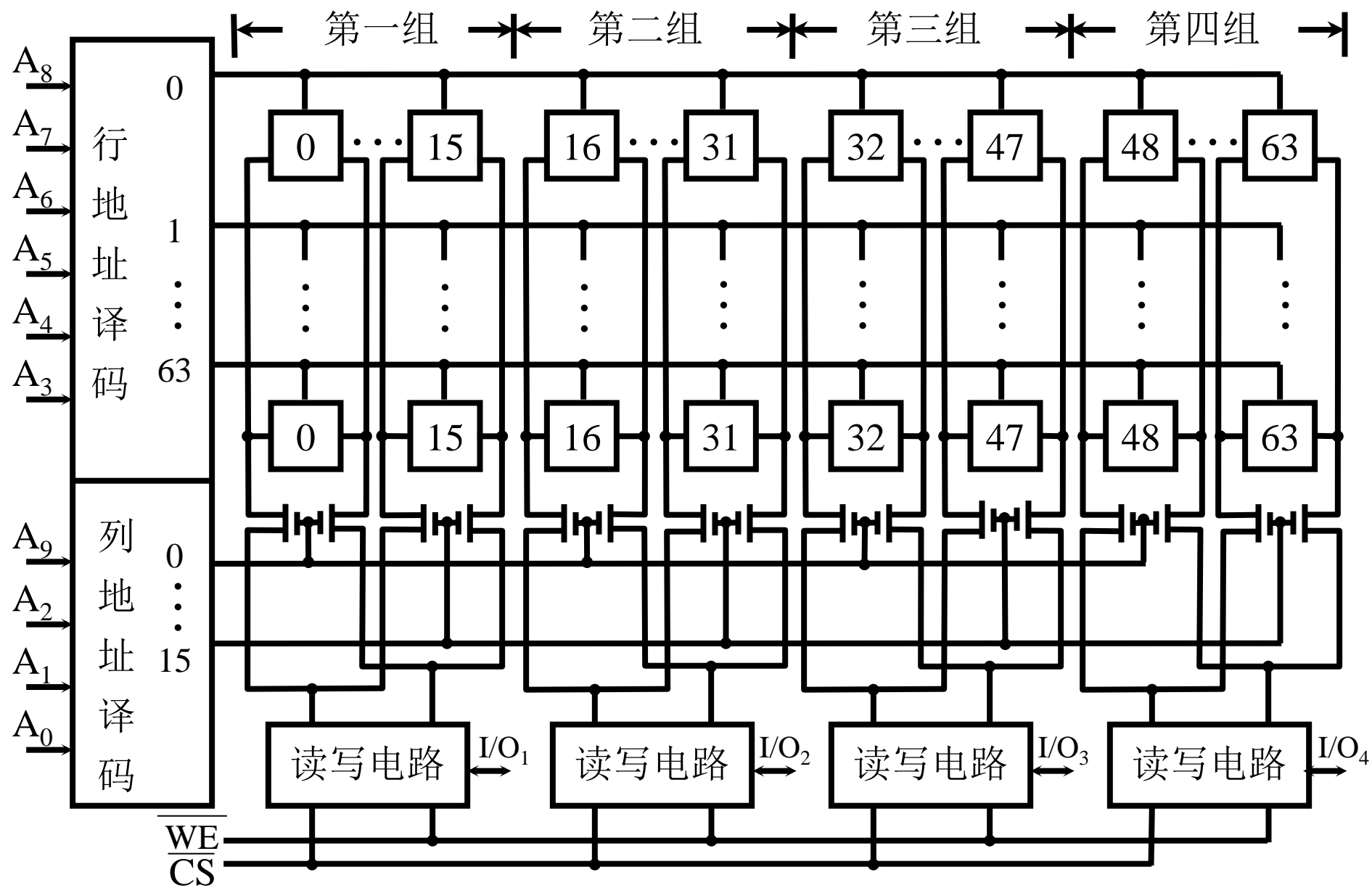


③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

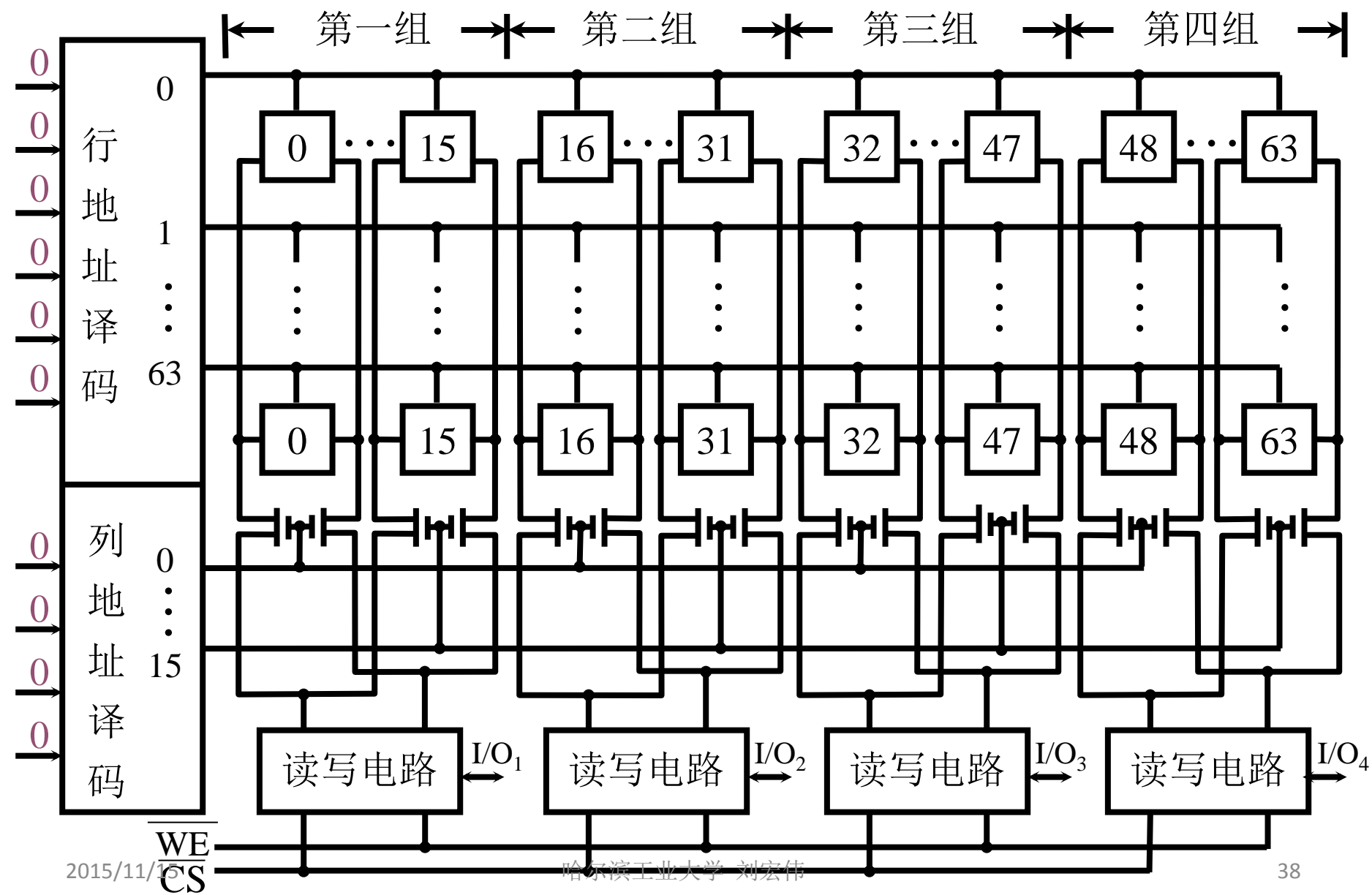


③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 写 4.2

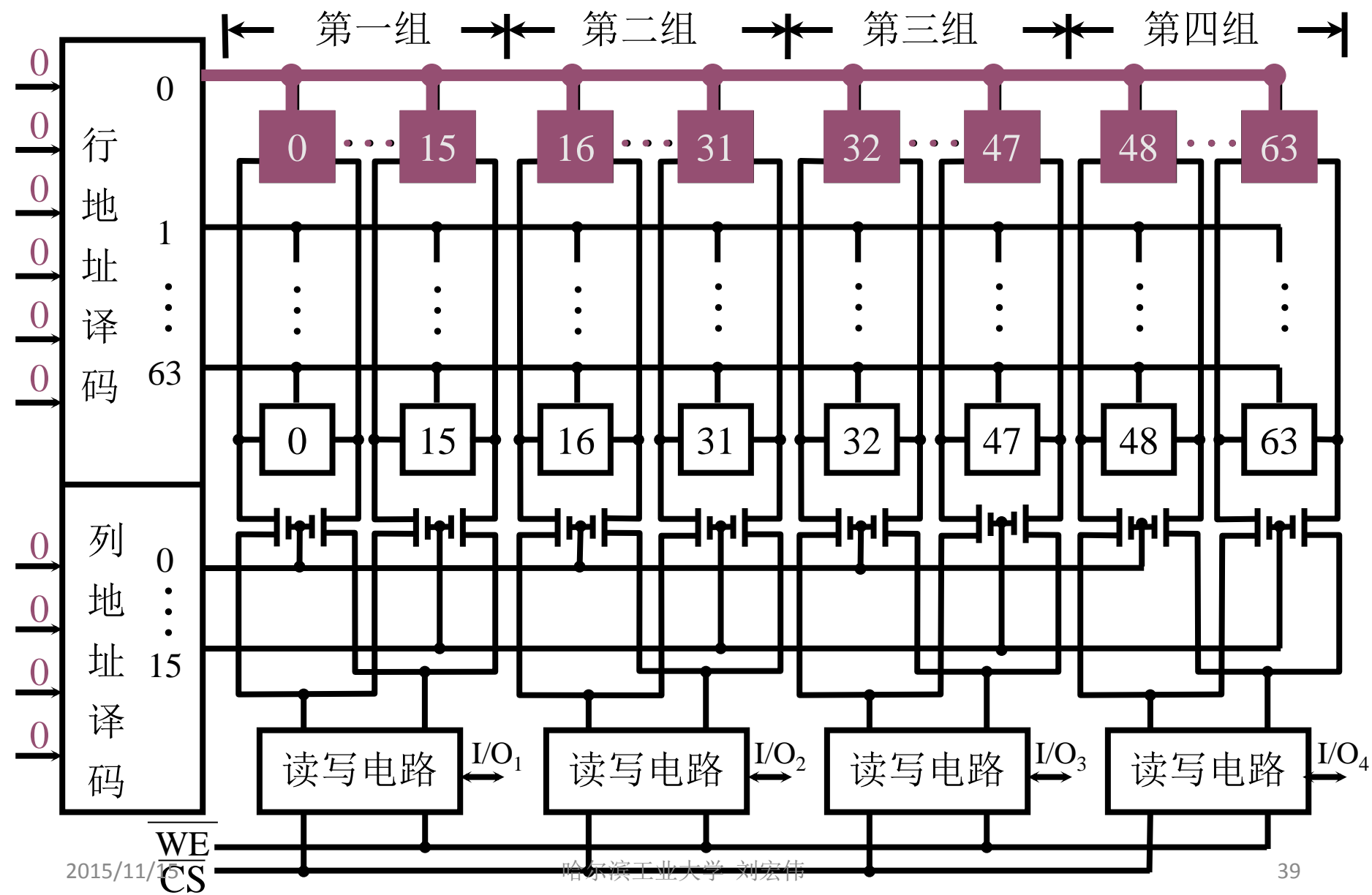


③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

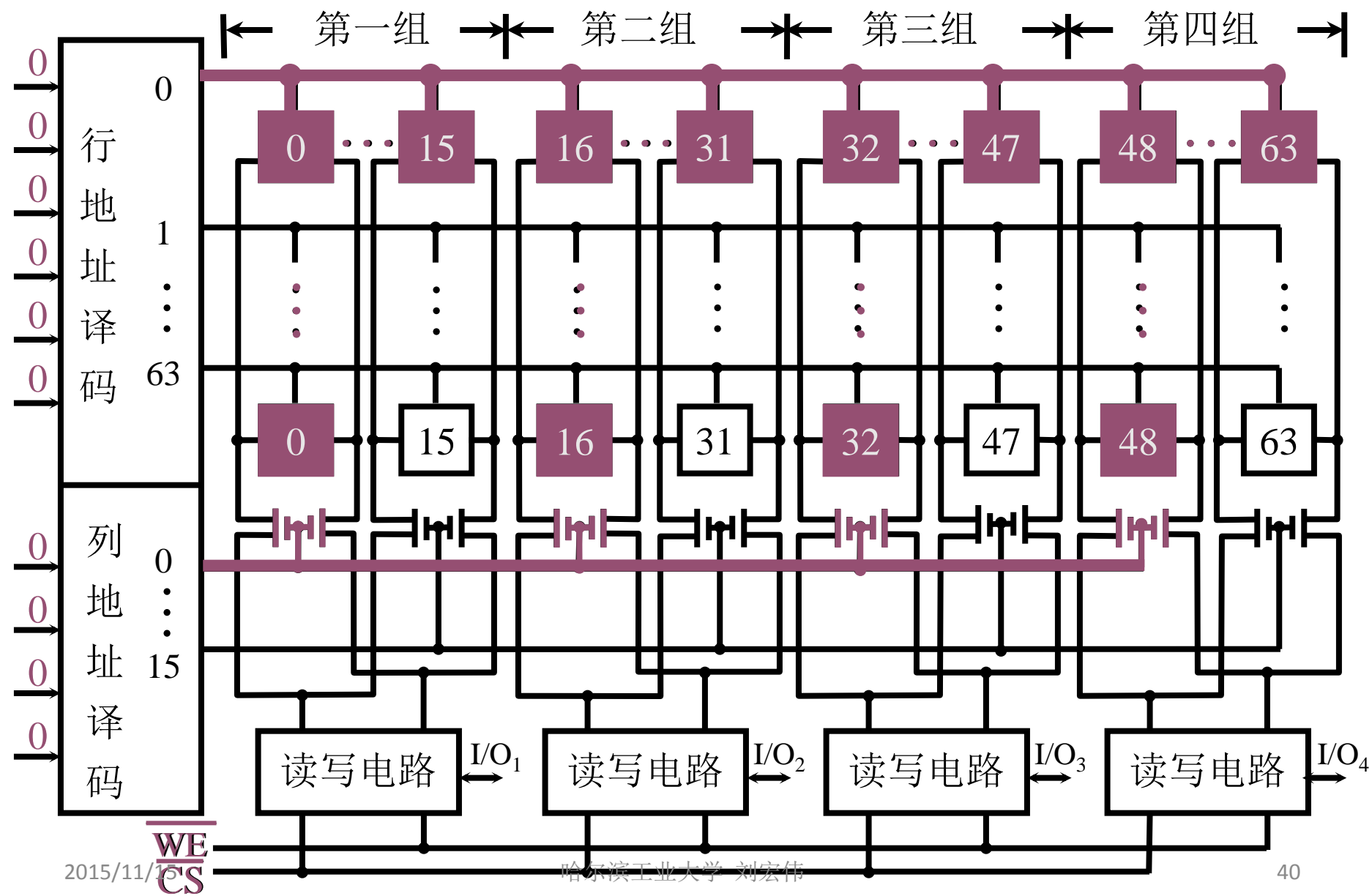


③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 写 4.2

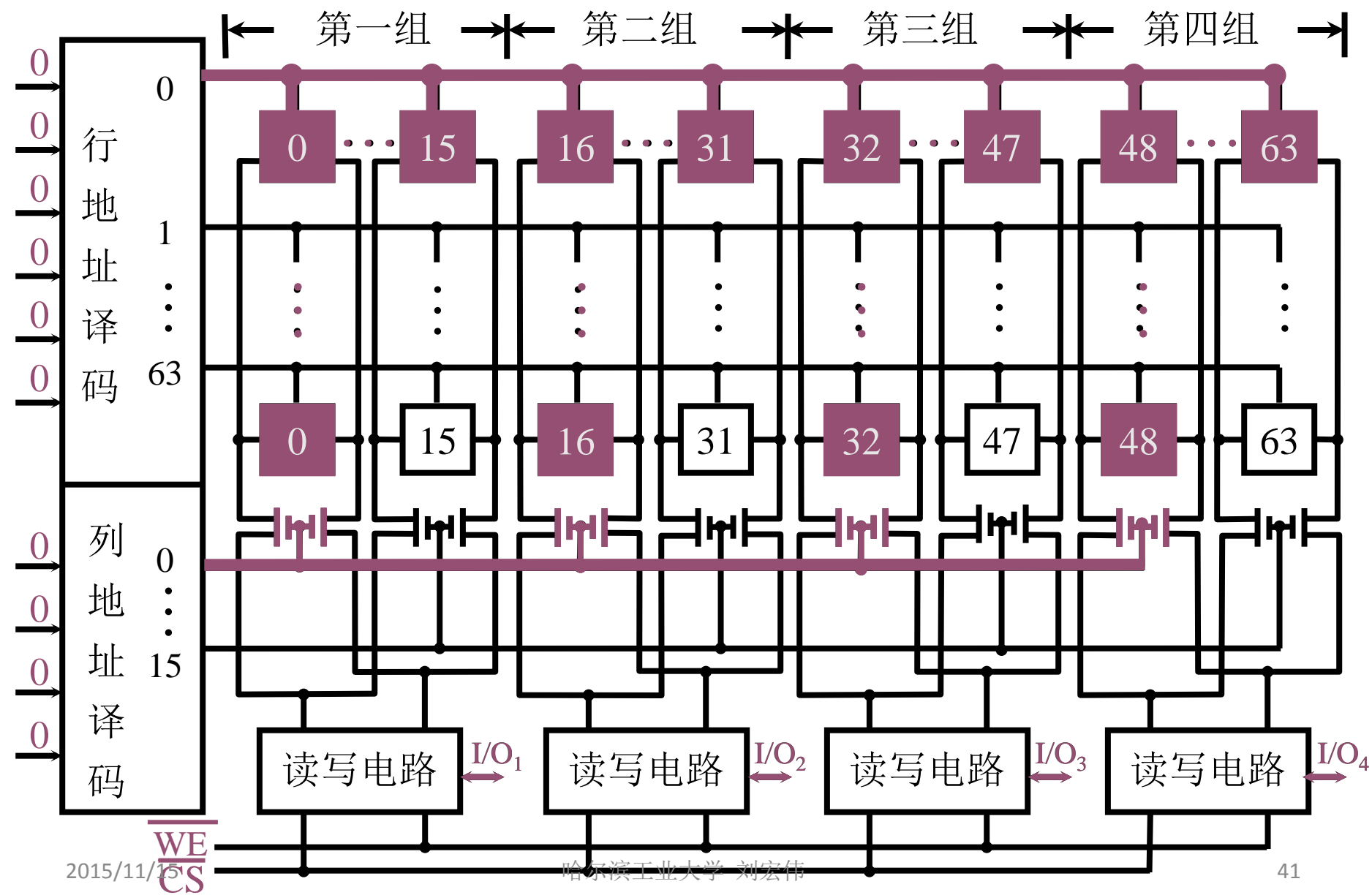


③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 写 4.2

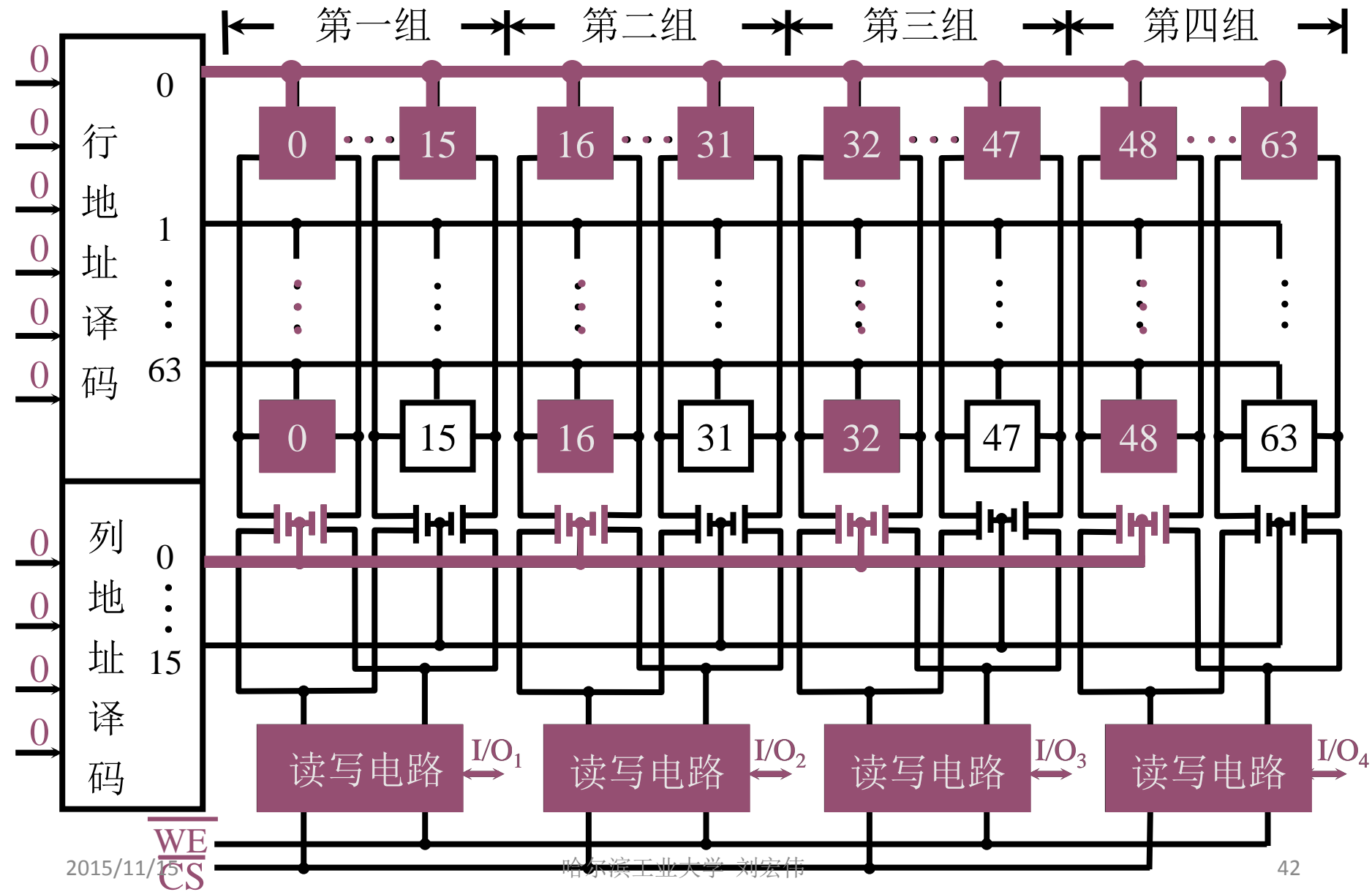


③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 写 4.2

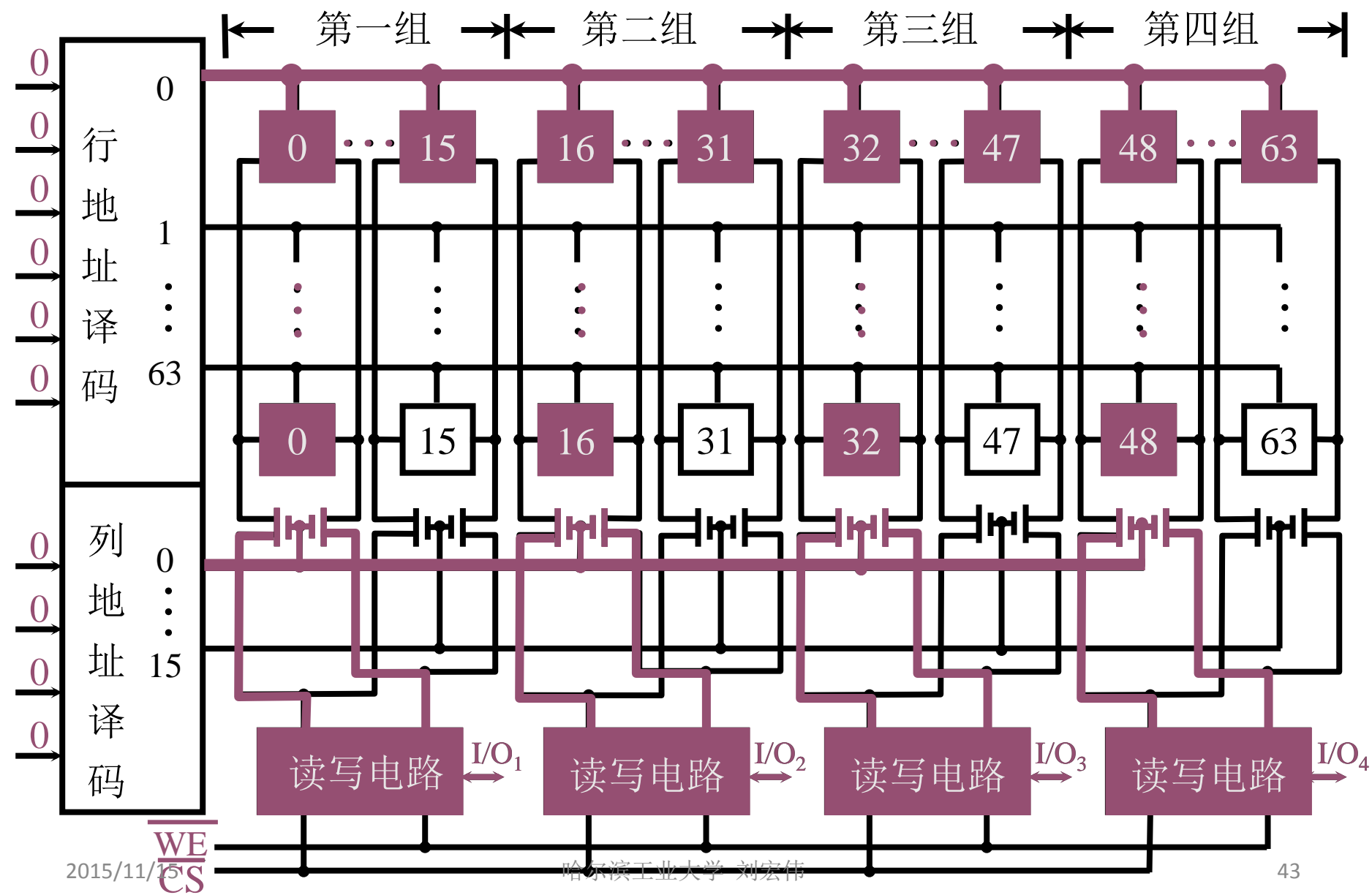

③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

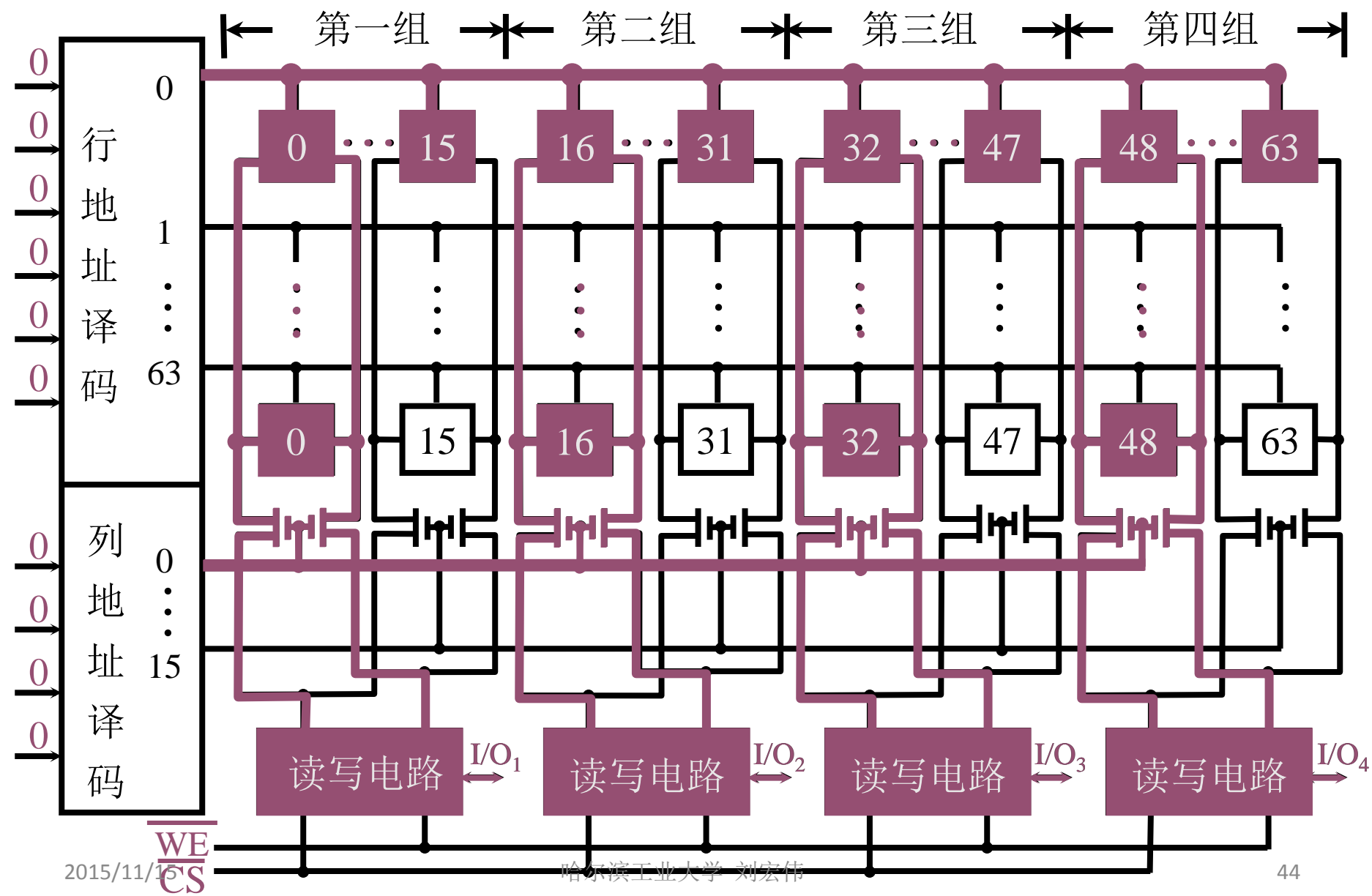

③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

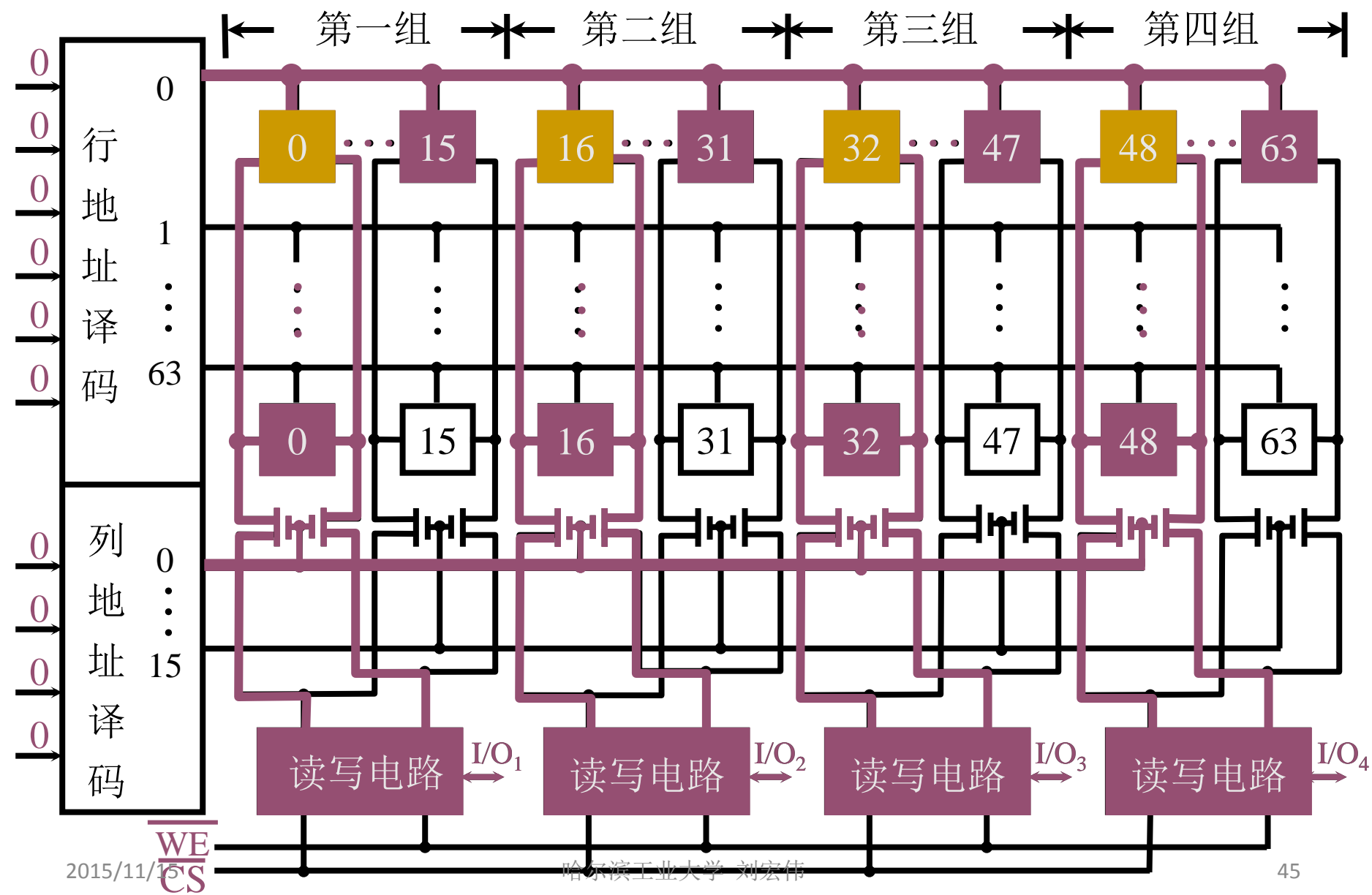

4.2 主存储器——随机存取存储器

- 1. 静态 RAM (SRAM)

- 2. 动态 RAM (DRAM)

- ✓ 保存0和1的原理是什么？ 利用电容，而不是用触发器

- ✓ 基本单元电路的构成是什么？

- ✓ 对单元电路如何读出和写入？

- ✓ 典型芯片的结构是很么样子的？


- ✓ 动态RAM芯片的如何进行读出和写入操作？

- ✓ 动态RAM为什么要刷新，刷新方法？

- 3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

2. 动态 RAM (DRAM)

(1) 动态 RAM 基本单元电路

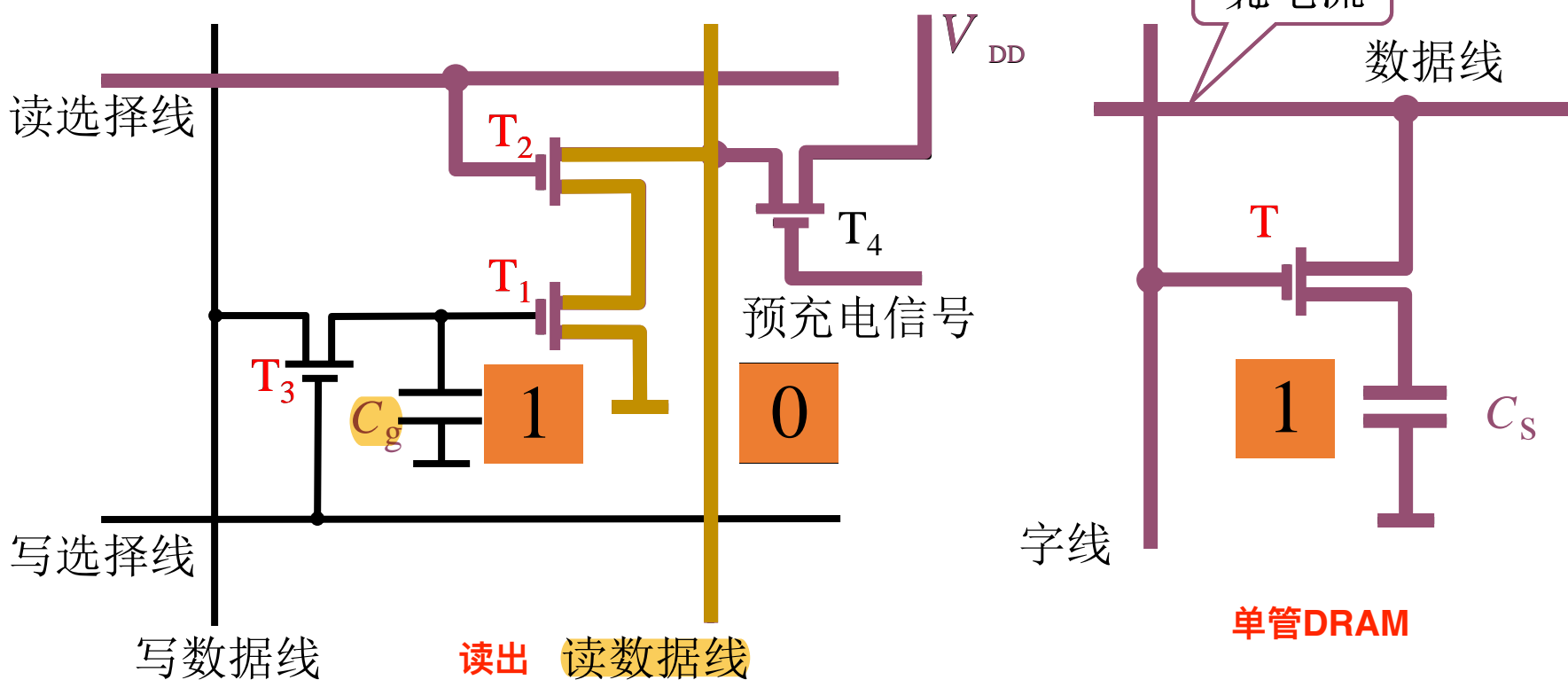

读出与原存信息相反

写入与输入信息相同


读出时数据线有电流 为 “1”

写入时 C_s 充电为 “1” 放电为 “0”


(2) 动态 RAM 芯片举例

4.2

① 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 读

 


② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2

 


② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

4.2

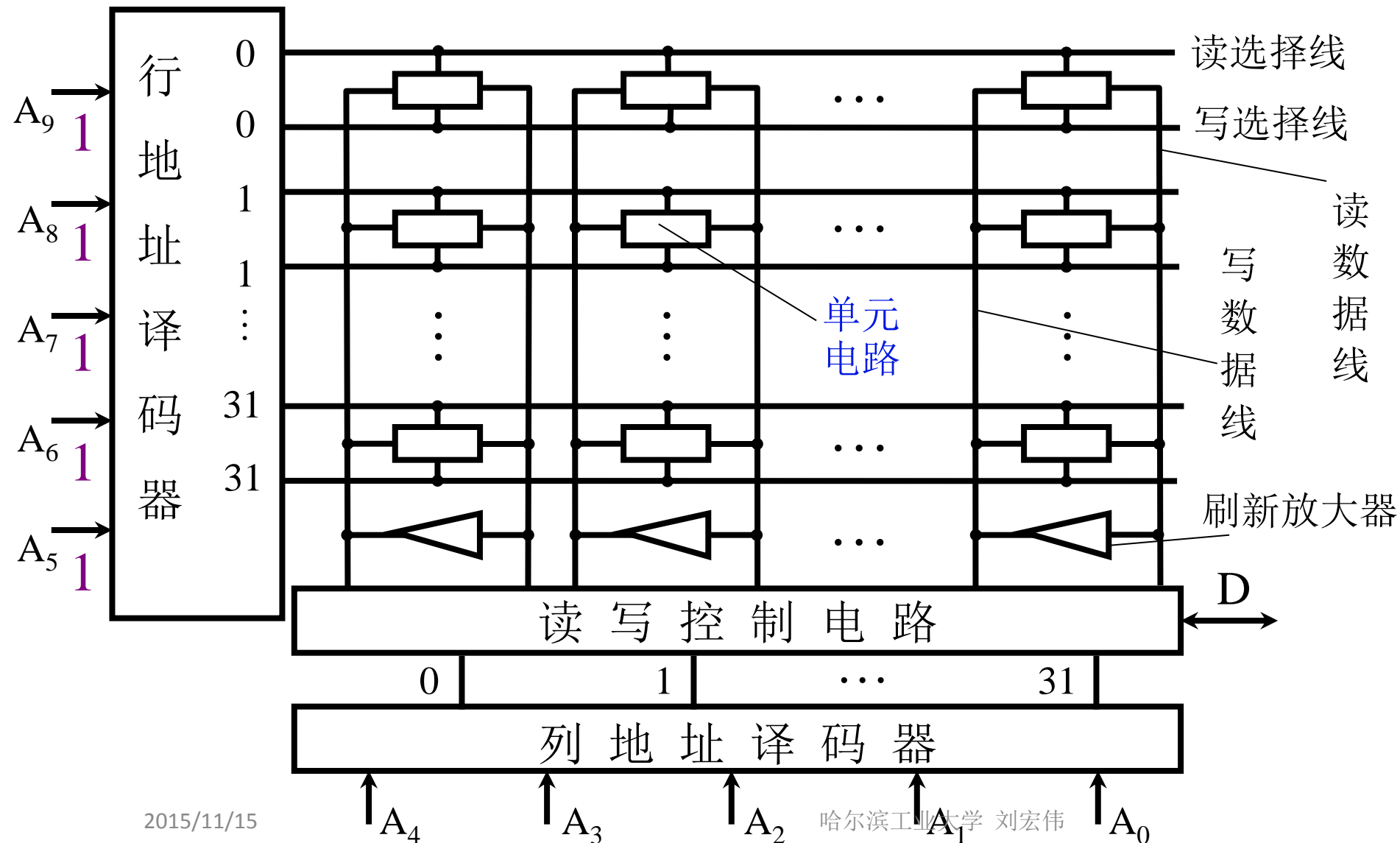


4.2

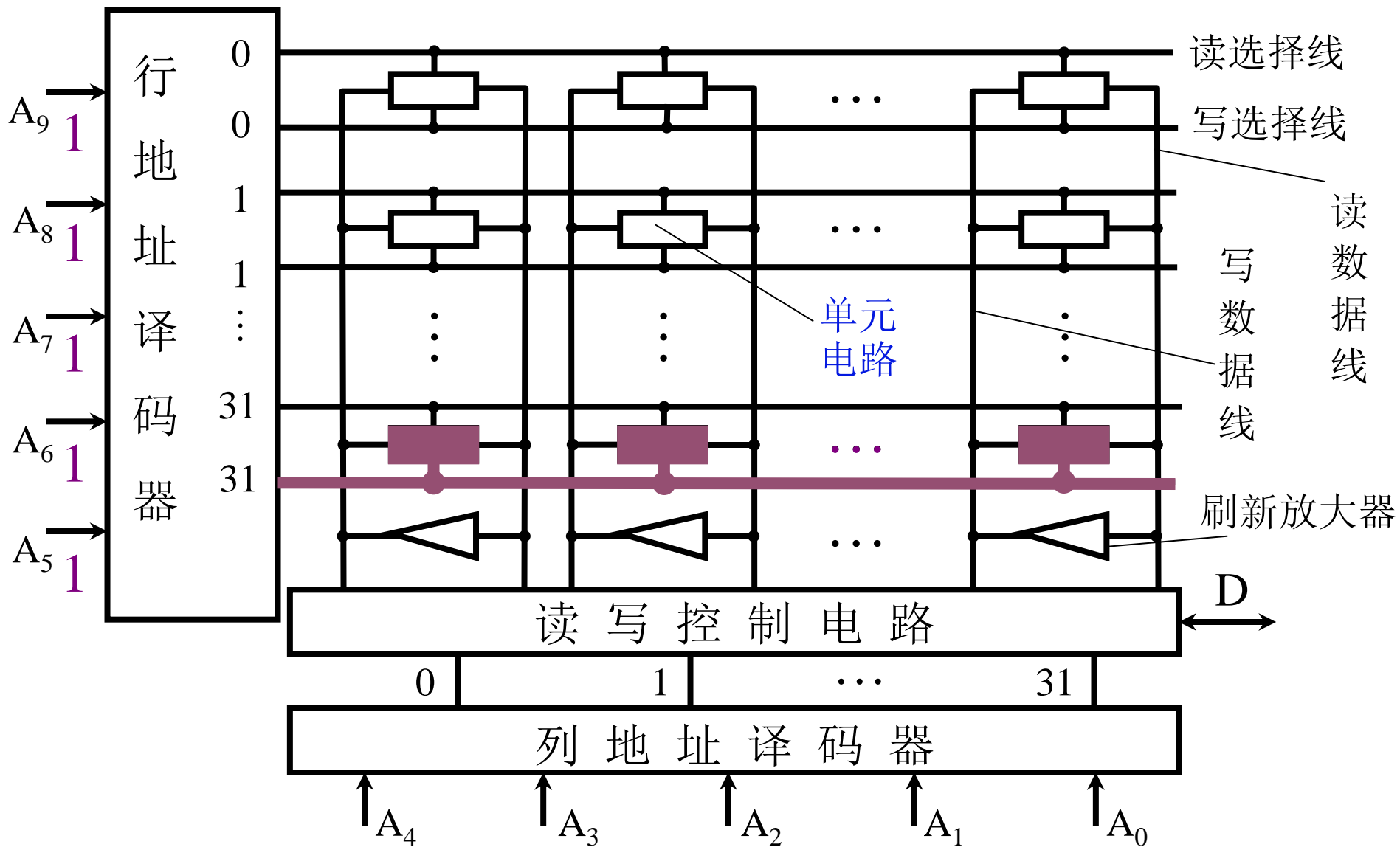


② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写


4.2

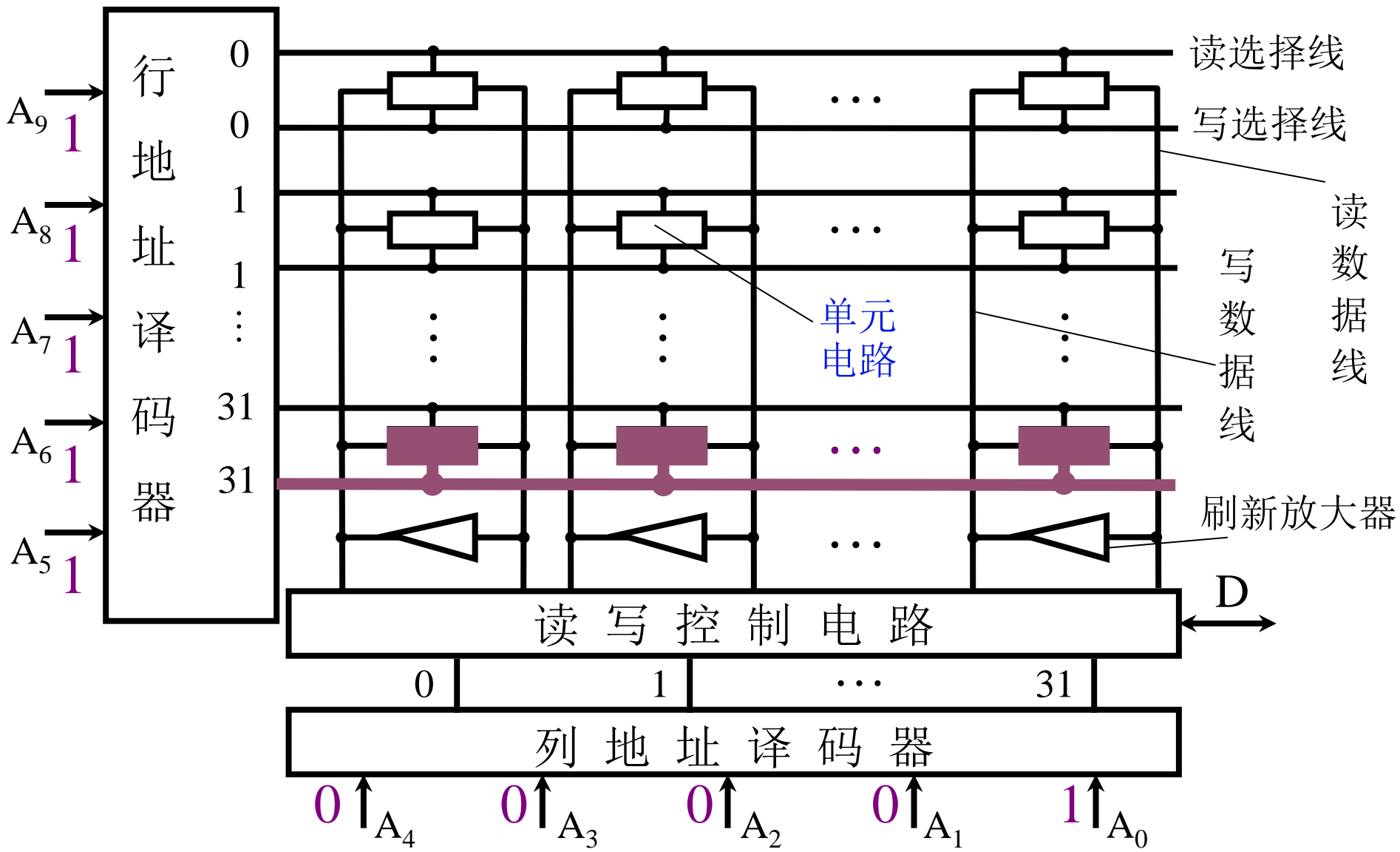


② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2

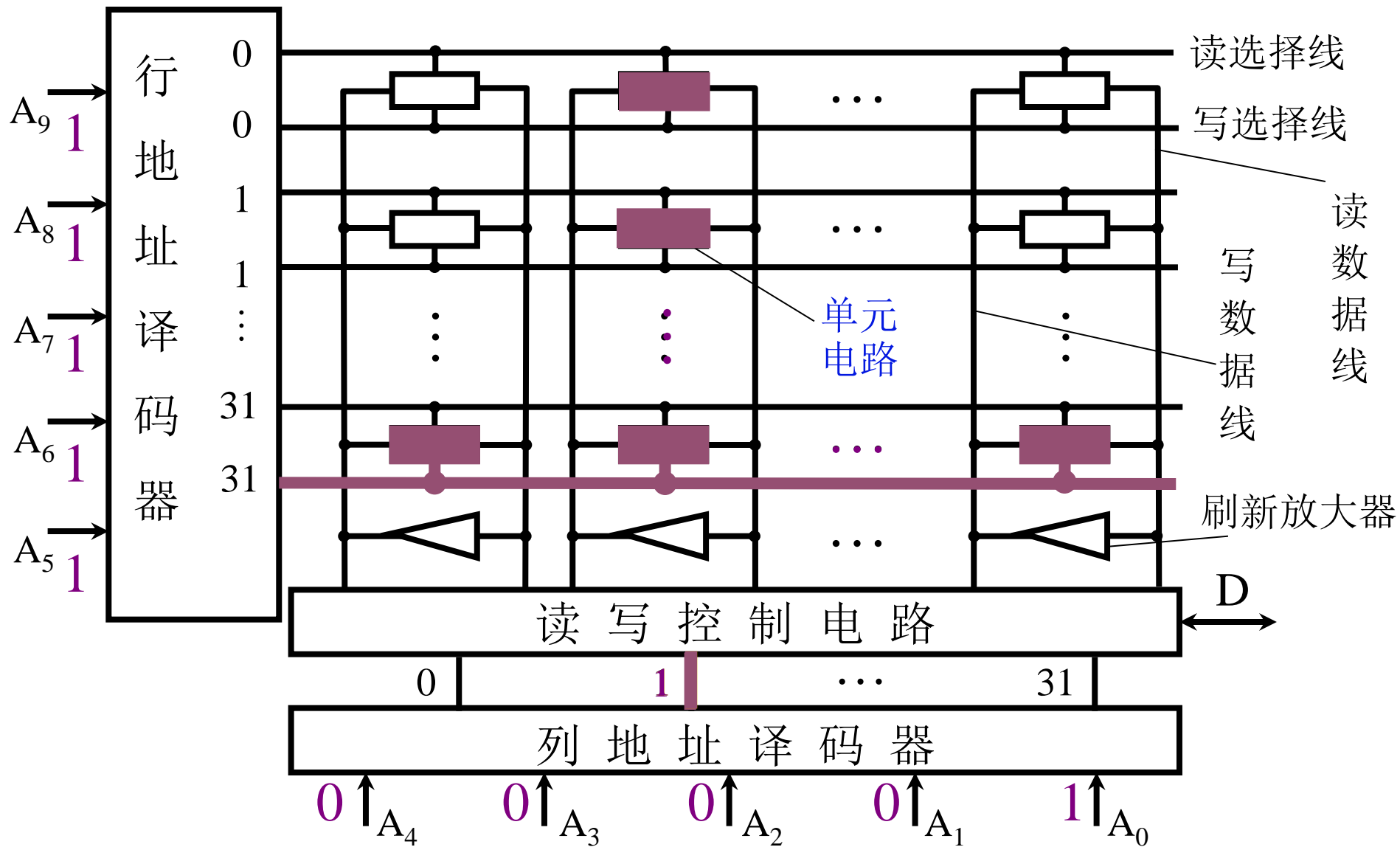


② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2

 

② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2

 


② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2

 


② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

4.2

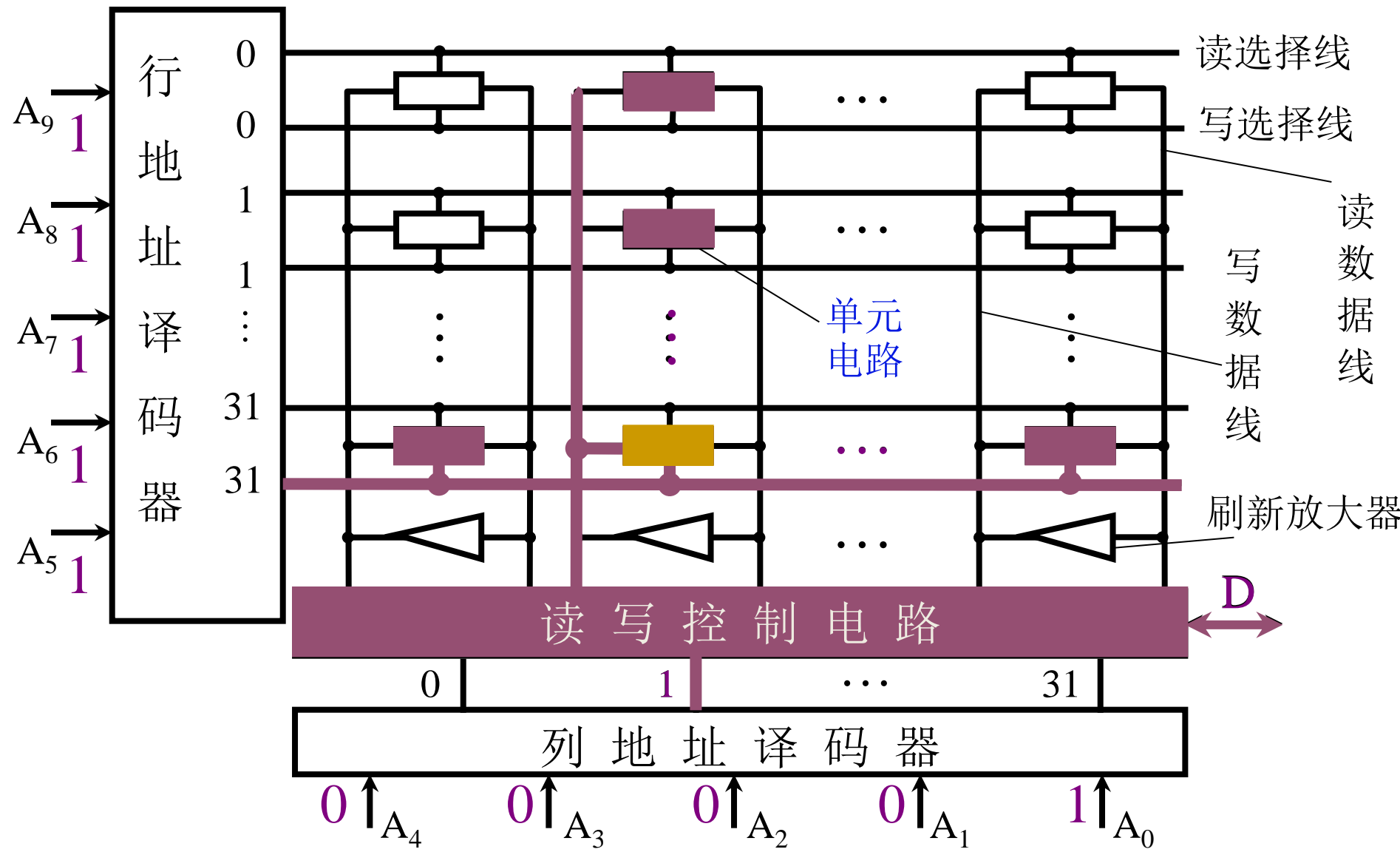


③ 单管动态 RAM 4116 (16K × 1位) 外特性 4.2

16K需要14条地址线，但只提供了7个管脚

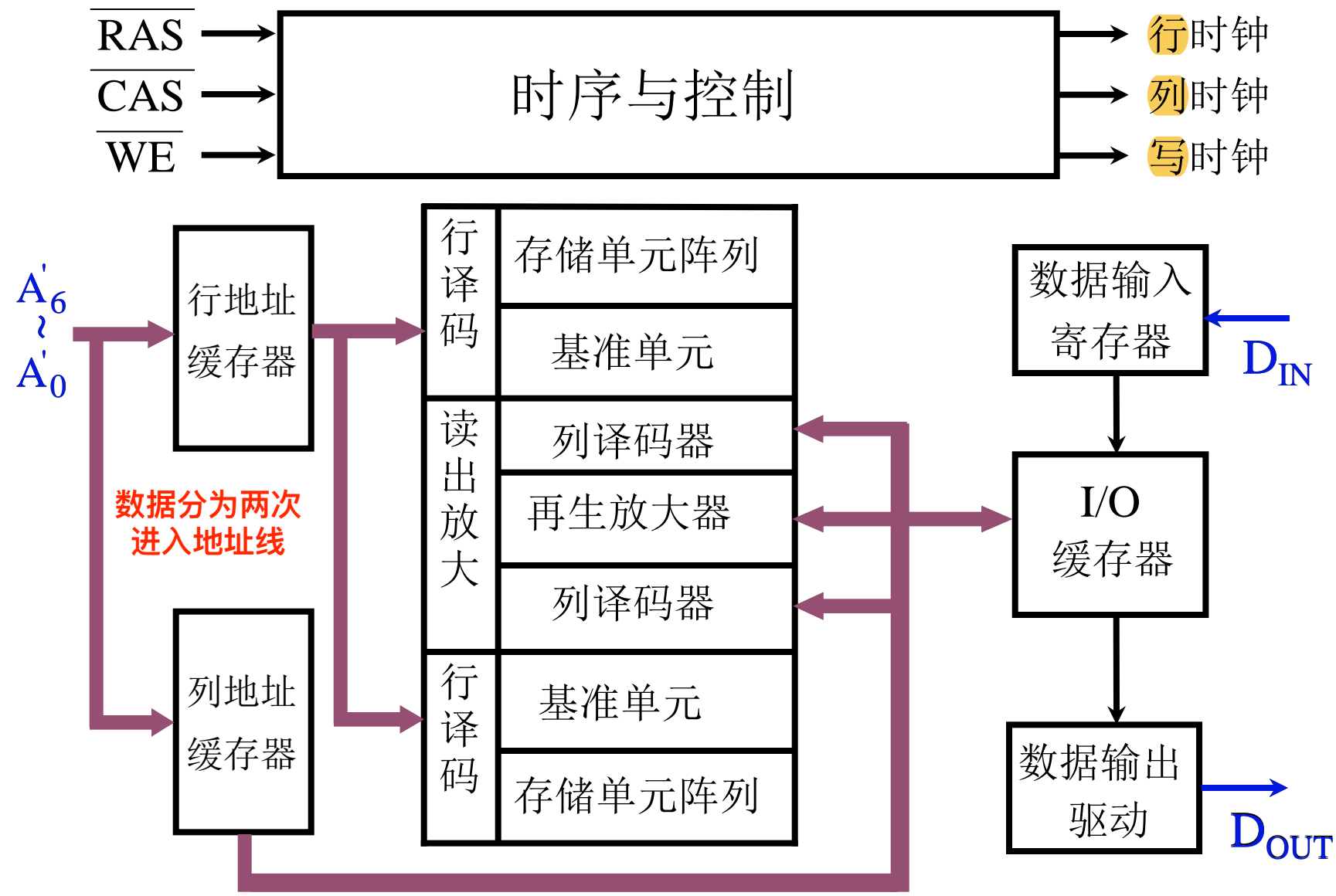


④ 4116 (16K × 1位) 芯片 读 原理

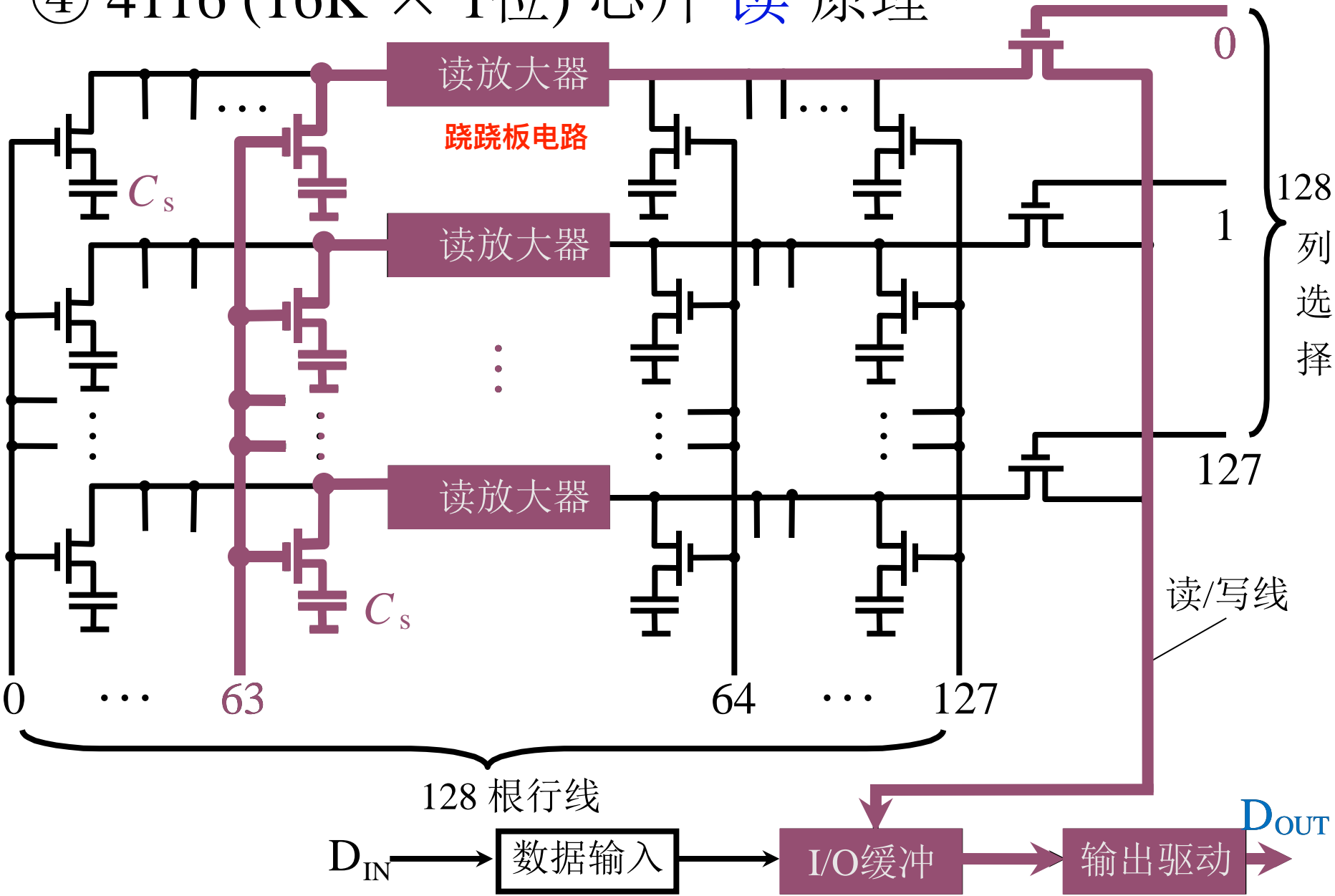

⑤ 4116 (16K×1位) 芯片 写 原理

4.2

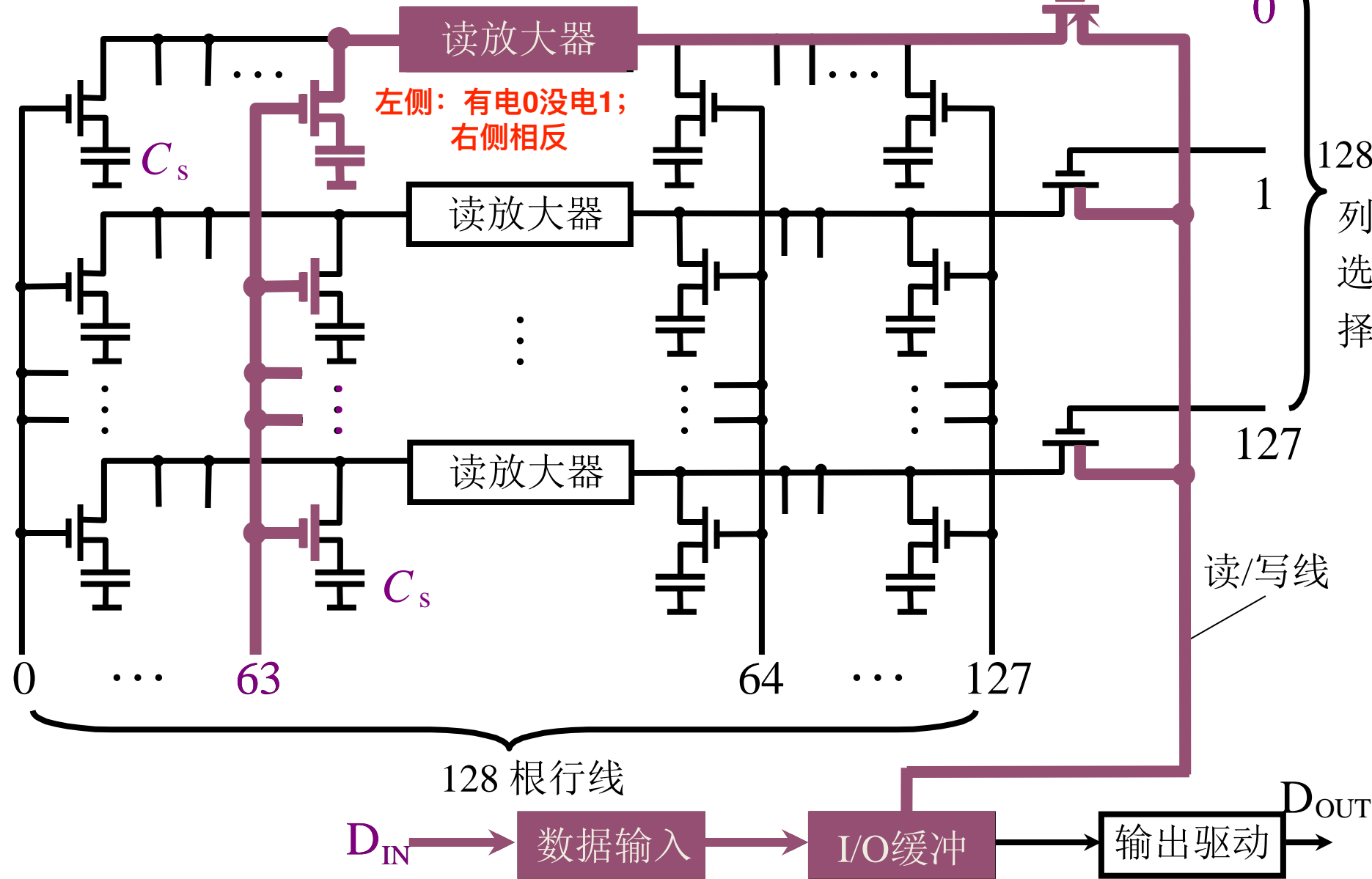


(4) 动态 RAM 刷新

 4.2

刷新与行地址有关 每次刷新，刷新一整行的数据

① 集中刷新（存取周期为 $0.5\ \mu\text{s}$ ）以 128×128 矩阵为例



“死区”为 $0.5\ \mu\text{s} \times 128 = 64\ \mu\text{s}$


“死时间率”为 $128/4\ 000 \times 100\% = 3.2\%$

② 分散刷新（存取周期为1 μs）

4.2

以 128 × 128 矩阵为例

芯片性能下降
刷新的太多了

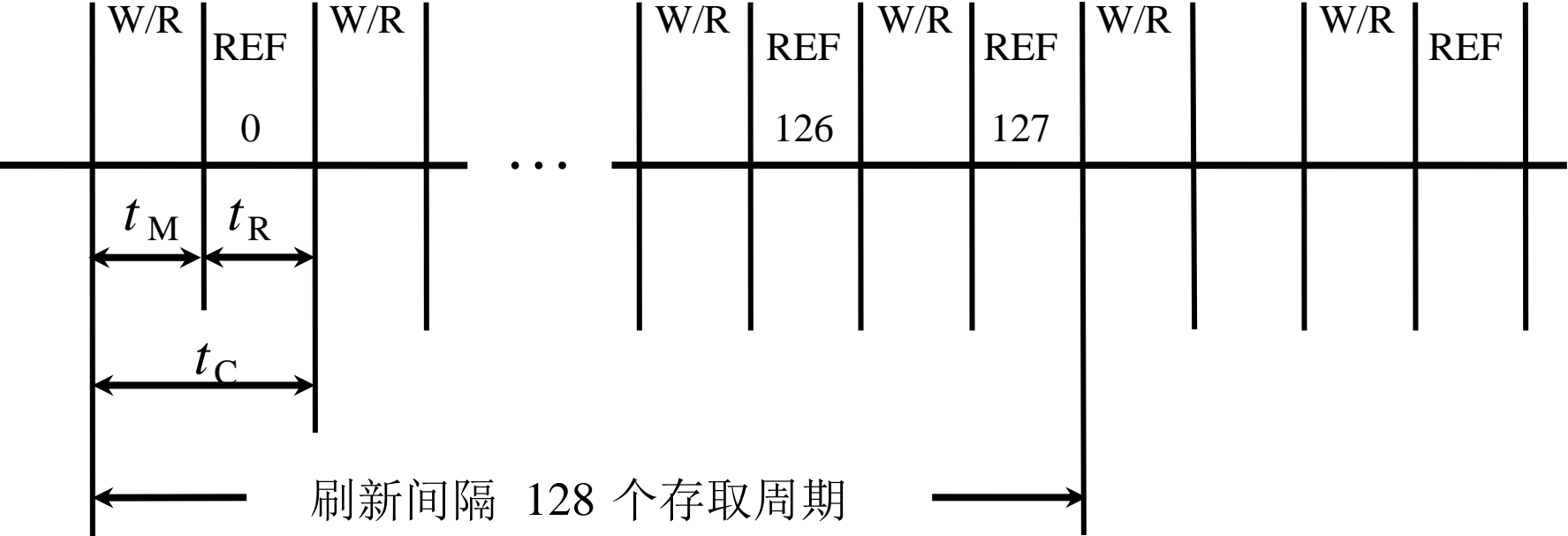

$t_C = t_M + t_R$

无 “死区”


读写 刷新

(存取周期为 0.5 μs + 0.5 μs)

③ 分散刷新与集中刷新相结合（异步刷新）^{4.2}

对于 128×128 的存储芯片（存取周期为 $0.5 \mu\text{s}$ ）

若每隔 $15.6 \mu\text{s}$ 刷新一次行

 

每行每隔 2 ms 刷新一次

“死区”为 $0.5 \mu\text{s}$

将刷新安排在指令译码阶段，不会出现“死区”

3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

	主存 DRAM	缓存 SRAM
存储原理	电容	触发器
集成度	高 单元电路简单	低 单元电路复杂
芯片引脚	少 行列地址分别传输 减少为原来的一半	多
功耗	小	大
价格	低	高
速度	慢	快
刷新	有	无